



以下电路的灯泡都不会发亮，请写出灯泡不会发亮的原因。

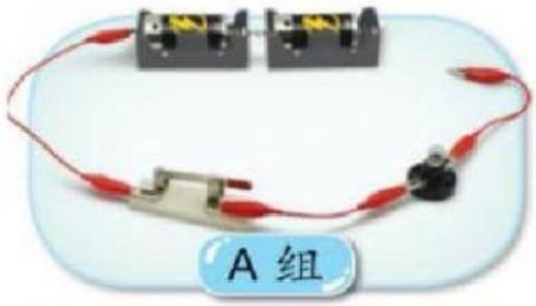

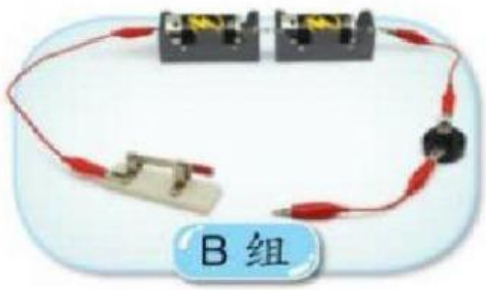

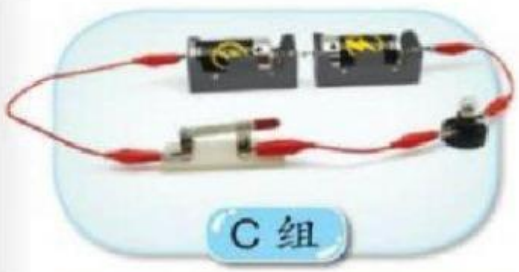

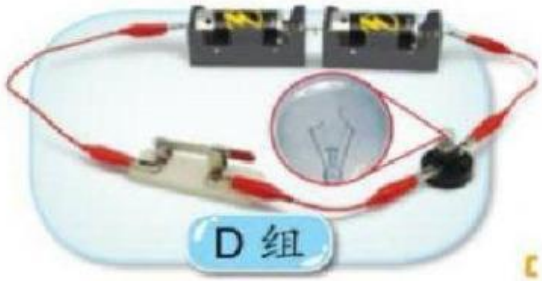





LIVEWORKSHEETS
LIVEWORKSHEETS