วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครูธนวัฒน์
ให้นักเรียนโยงเส้นสายไฟตาม ● และเขียนชื่ออุปกรณ์ลงในช่องว่างให้ให้ถูกต้อง

L N

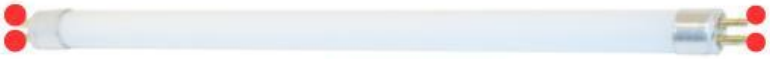

0

1 3

ชื่อ.....ชั้นเลข.....ที่.....

LIVEWORKSHEETS