LAPORAN SEMENTARA PRAKTIKUM 2

RANGKAIAN SERI

Tanggal Praktikum : _____ Jam : _____

Kelas : _____

A. Alat dan Bahan


_____

_____

_____

_____

B. Gambar Rangkaian

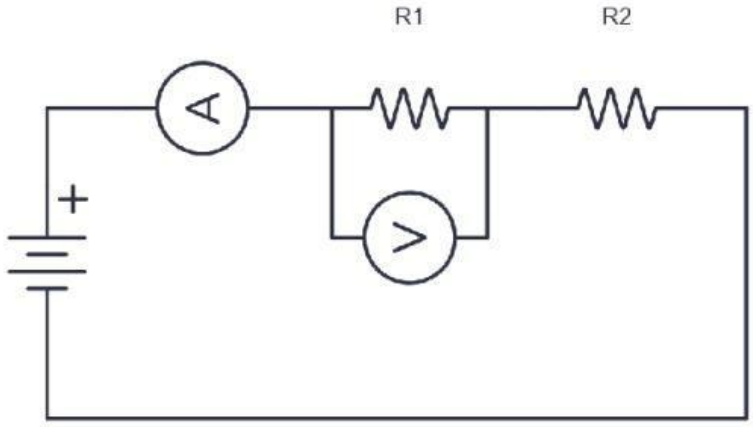

Gambar 2.1 Rangkaian Seri

LIVEWORKSHEETS

C. Tabel Pengukuran Data

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Data

Beban	Hambatan (Ω)				Tegangan (V)				Arus Listrik (A)			
	R_1	R_2	R_3	R_T	V_1	V_2	V_3	V_T	I_1	I_2	I_3	I_T
R1+R2												
R1+R2+R3												

D. Catatan Praktikum

E. Daftar Pustaka

Agustinah,Indrati. (2004). *Modul Praktikum RL1*. Surabaya: Unesa Press.

Leksono, J.W., Izzati, N., Yanuansa, N., Ummah, I., Indahwati, E., Hadi, F.S., & Mutrofin, A. (2025). SRIKANDI (Sarana Belajar Rangkaian Listrik Berbasis Digital). Jurnal Sewagati ITS, 9(6), 1554–1562. https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i6.9076.

Nama Mahasiswa : **NIM :**

LIVEWORKSHEETS