PHIẾU HỌC TẬP TƯƠNG TÁC

Câu 1

Quan sát hình ảnh mô phỏng hệ thống điện gia đình. Em hãy kéo và thả tên các thành phần, thiết bị vào đúng vị trí tương ứng trên hình.

Dây dẫn điện	Tủ điện nhánh	Công tắc	Thiết bị đóng cắt và đo lường điện	Bóng đèn
Quạt	Ổ cắm	Ti vi	Tủ điện tổng	Lưới điện hạ áp 380/220V

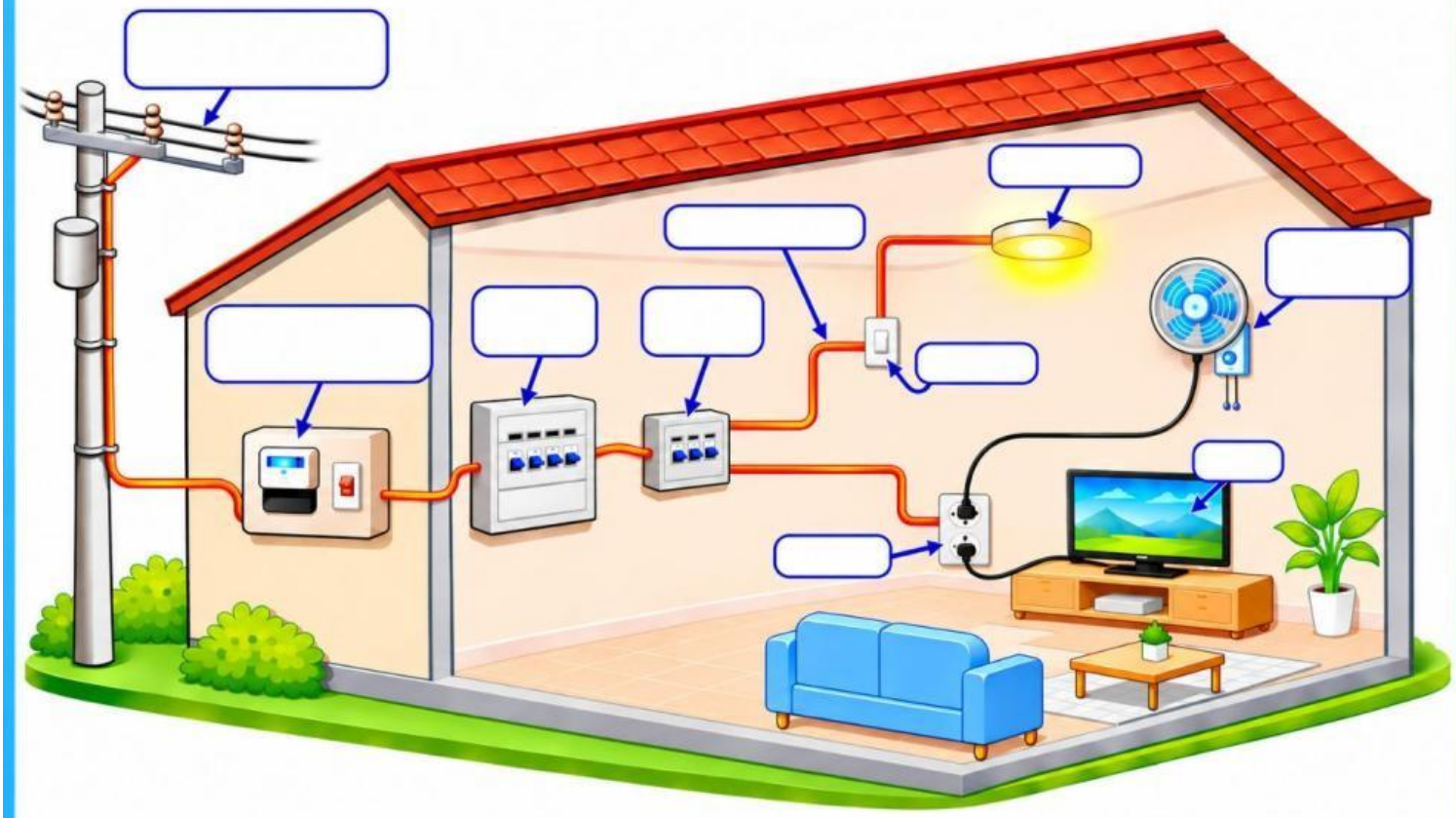

LIVEWORKSHEETS

Câu 2: *Dựa vào hình ảnh vừa hoàn thành, em hãy kéo và thả tên các thành phần vào các ô trống theo đúng thứ tự kết nối từ nguồn điện đến tải tiêu thụ để hoàn thành sơ đồ cấu trúc chung của hệ thống điện gia đình.*


Ti vi


Đèn


Tủ điện nhánh


Tủ điện tổng


Lưới điện hạ áp 380/220V


Công tắc và thiết bị lấy điện


Thiết bị đóng cắt và đo lường điện


Quạt

SƠ ĐỒ THỨ TỰ KẾT NỐI CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

LIVEWORKSHEETS