Circuit en sèrie o en paral·lel?

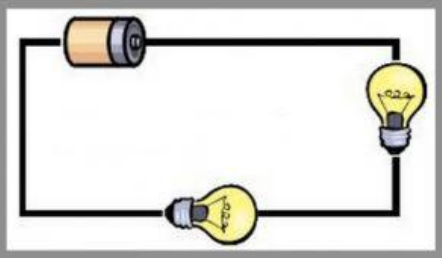

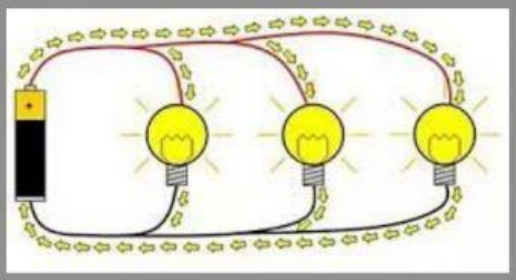

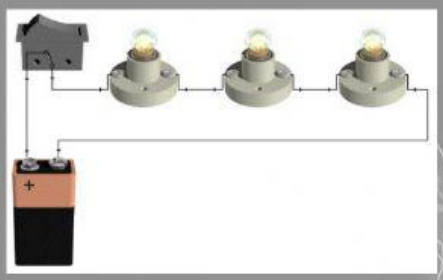

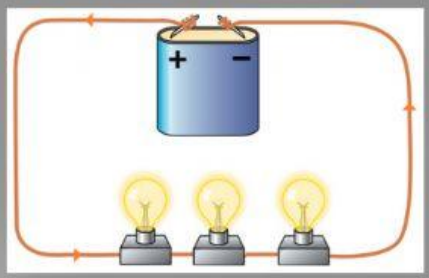

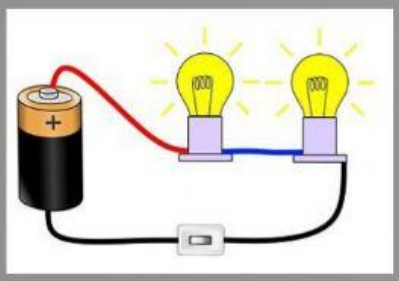

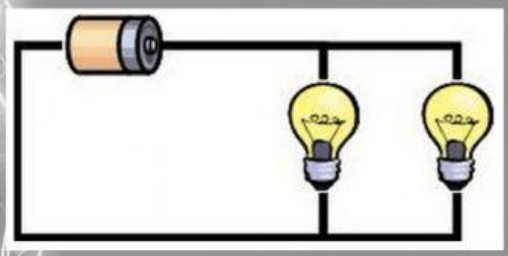

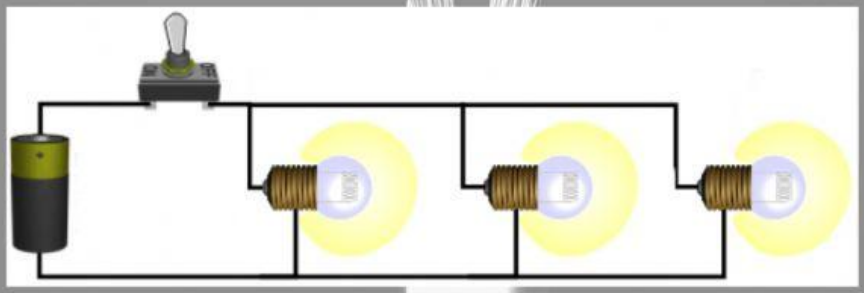

LIVEWORKSHEETS