Tecnología

Ing. Jonathan Elías Romo López

¿SERIE O PARALELO? 2

Instrucciones: Observa las imágenes y luego indica si el circuito esta en serie o paralelo:

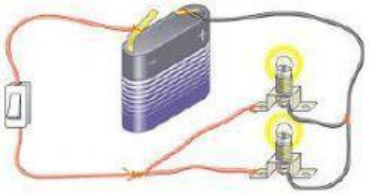

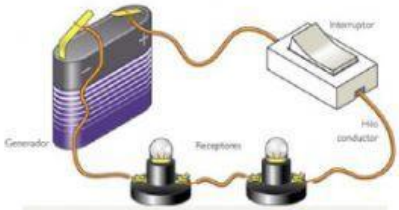

LIVEWORKSHEETS