Nama: Kelas:

SUIS MIKRO

1. Apakah fungsi sius mikro

   - Sebagai _____ dan _____

     bergantung kepada _____

2. Nyatakan maksud COM, NC dan NO pada kaki suis mikro

3. Lengkapkan keterangan berkaitan suis mikro dibawah

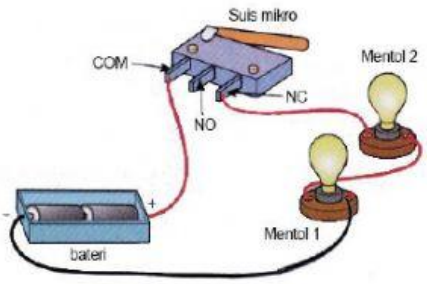	i) Wayar suis mikro disambung pada kaki COM dan _____ ii) Apabila suis mikro ditekan, mentol 1 dan 2 akan _____
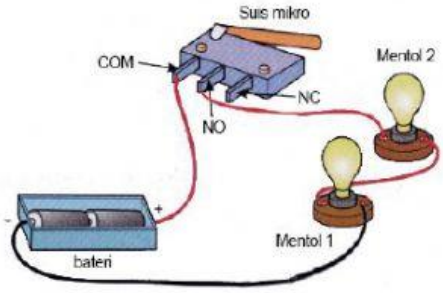	i) Wayar suis mikro disambung pada kaki COM dan _____ ii) Apabila suis mikro ditekan, mentol 1 dan 2 akan _____

LIVEWORKSHEETS

Nama: Kelas:

LIVEWORKSHEETS