

1.- Encuentre nombre correspondiente de los siguientes enunciados y una con línea según corresponde.

Se conectan todos los neutrales de los circuitos de interior del domicilio.

a) Alimentadores

En algunos paneles este se encuentra fuera a continuación o debajo del socket del medidor.

b) Barra de neutro


Son las líneas de alimentación (fases y el neutral) que se acoplan a sus bornes o contactos correspondientes.

c) Bornes de fase

Es donde se insertan los breakers para cada ramal del circuito eléctrico, solo la línea viva se conecta en los dispositivos de protección.

d) Interruptor principal

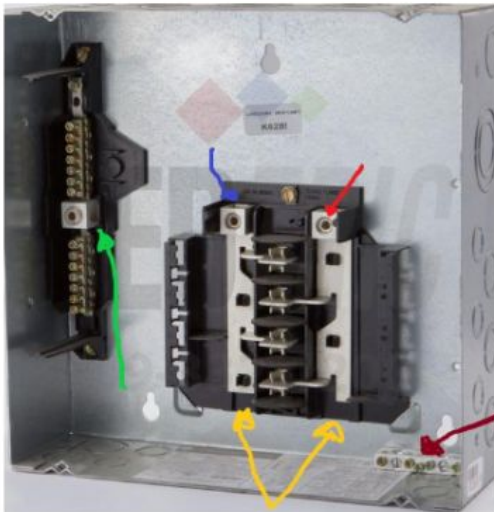2.- Arrastra el nombre donde corresponde según la imagen.



a) Bornes de Alimentación

b) Barras de fase

c) Barra del neutral

d) Barra de tierra