Transferencia Semana 23: Resuelve y envía la evidencia por los medios acordados.

1. Observa la siguiente imagen, crees que la conexión entre las partes de este circuito permitirá encender el bombillo. Explica tu respuesta.

_____
_____
_____
_____
_____

2. Si tuvieras que construir un circuito y te faltaran los cables conductores, ¿Cuáles de los siguientes materiales elegirías para reemplazarlos? Explica la respuesta.

Lápices. -------Clips. ----------Lapiceros. ----------Cordones.

3. Completa el mapa conceptual a partir de la temática relacionada con los circuitos eléctricos.

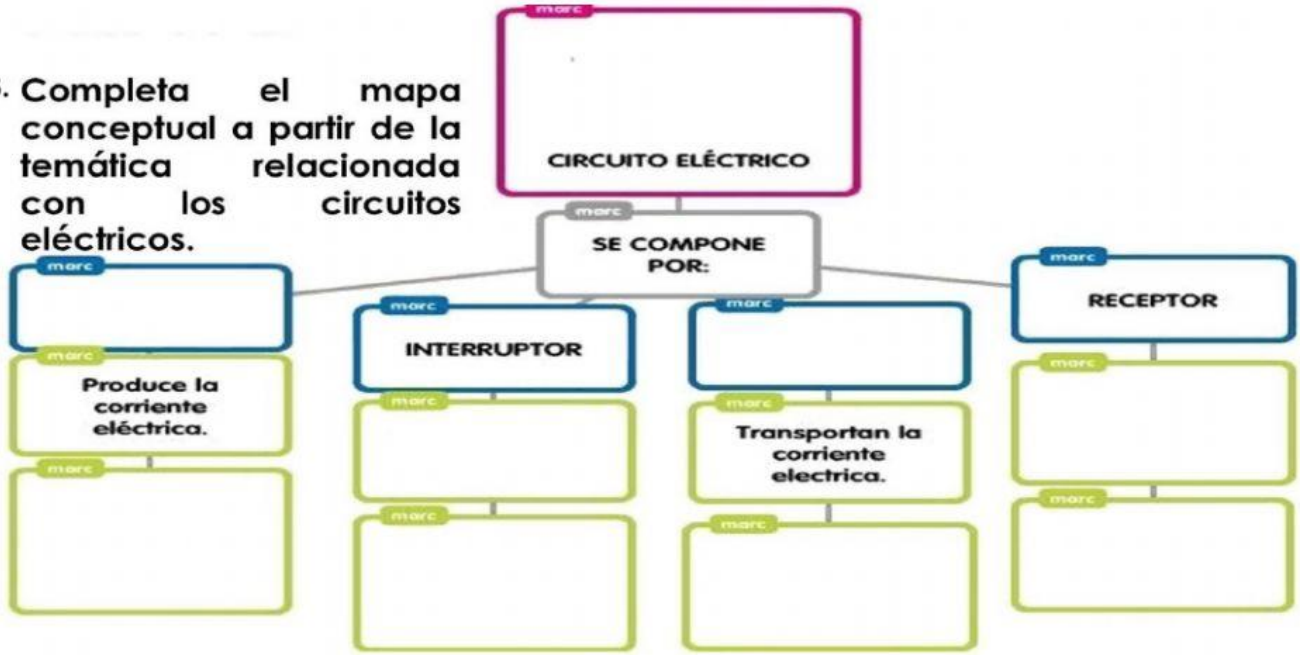

Corta el paso a la corriente eléctrica

CONDUCTORES

Reciben y utilizan la corriente eléctrica.

GENERADOR

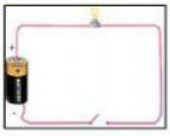

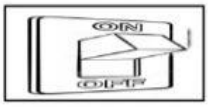

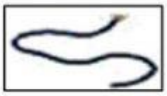

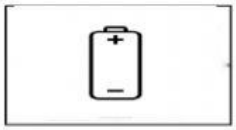

4. Indica cuales circuitos eléctricos no funcionan y que componentes faltan para que funcionen.

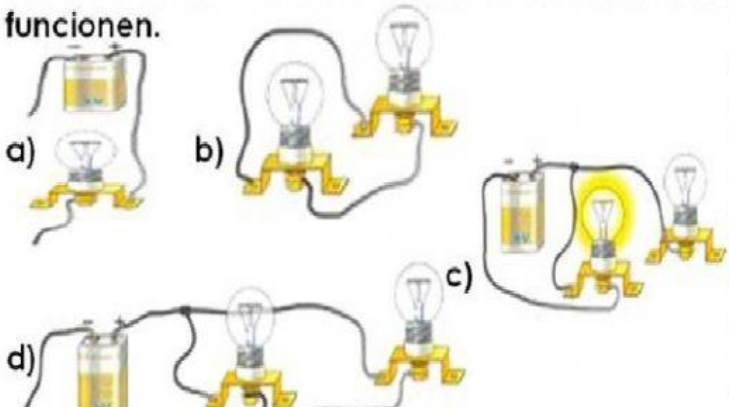

a). _____
_____
_____

b). _____
_____
_____

c). _____
_____
_____

d). _____
_____