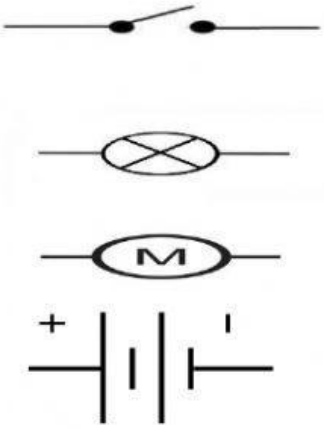
1.- Encuentre el nombre correspondiente de las siguientes simbologías eléctricas y una con línea según corresponda.




a) **Foco**

b) **Interruptor**

c) **Batería**

d) **Motor**

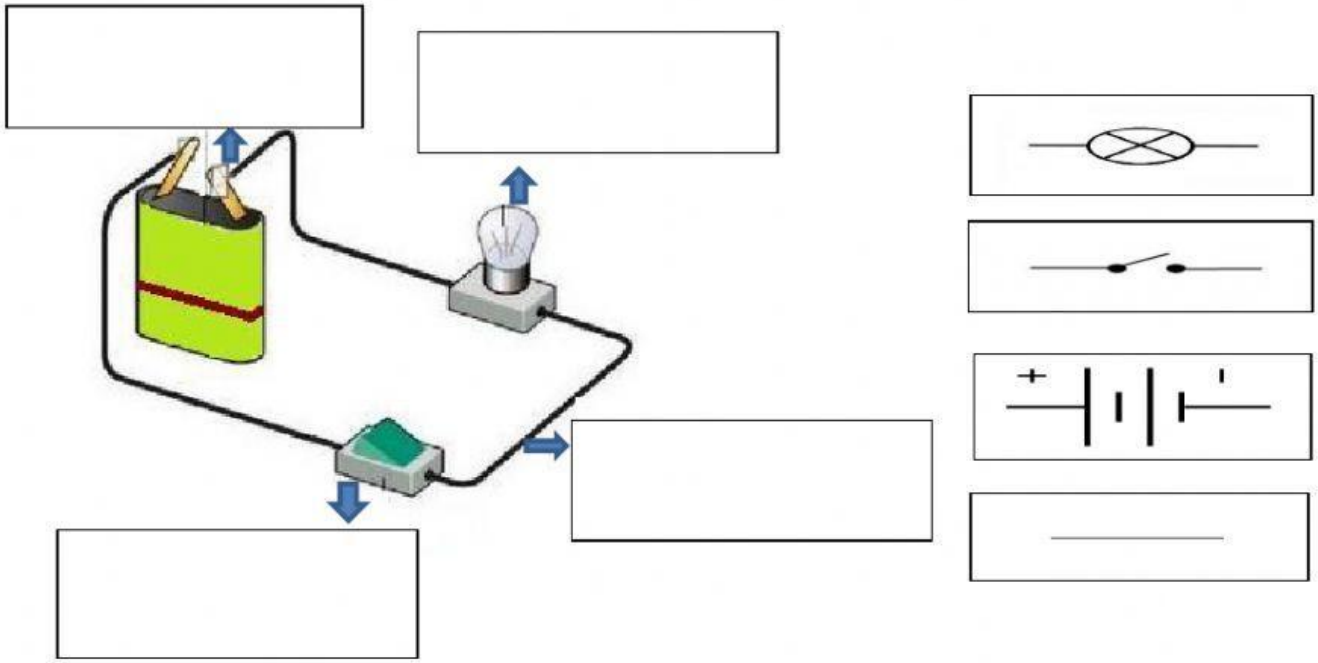2.- Arrastra el símbolo al dispositivo que corresponde en el esquema eléctrico.



LIVEWORKSHEETS