KLON SOALAN SPM 2018

Rajah 5 menunjukkan gambar rajah bagi sebuah litar get logik.

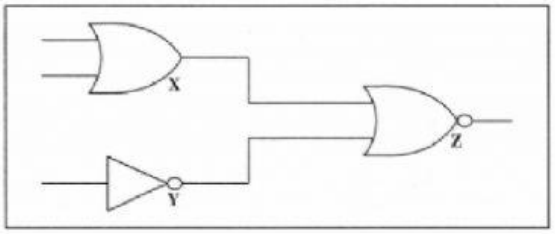

Rajah 5

Nyatakan simbol get logik:

X : .....

Y : .....

Z : .....

LIVEWORKSHEETS