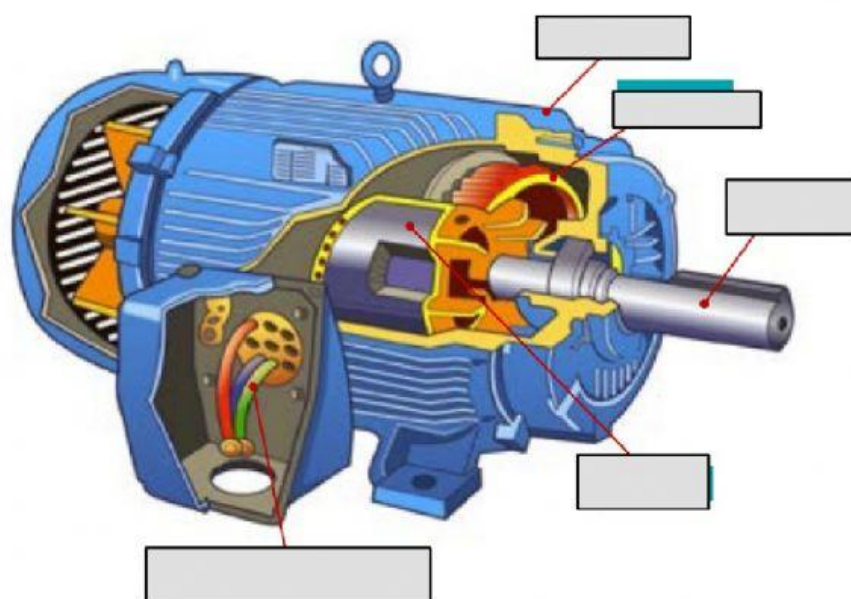
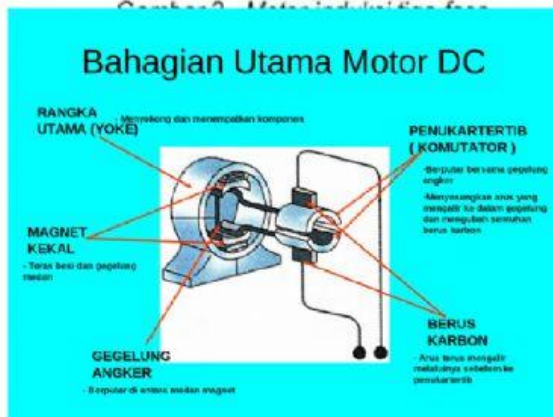
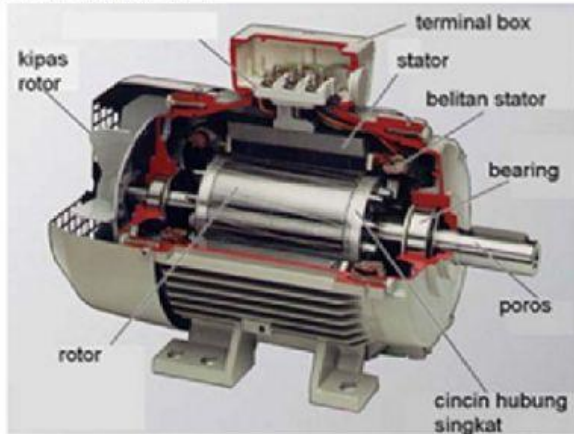




## 2. LUKISKAN SIMBOL BAGI MOTOR ELEKTRIK DI BAWAH



3.SENARAIKAN 5 ALATAN ELEKTRIK YANG BERFUNGSI  
MENGUNAKAN BEBAN MOTOR AU

4. SENARAIKAN 5 ALATAN ELEKTRIK YANG  
BERFUNGSI MENGUNAKAN BEBAN MOTOR AT