
ใบงาน เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าต่อได้อย่างไร (1)

ชื่อ-นามสกุล _____ ชั้น ป.6/____ เลขที่ ____

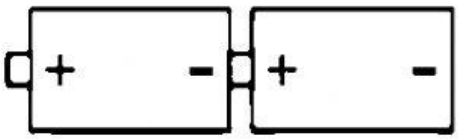
ตอนที่ 1 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใดสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรสามารถทำงานได้ ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง



แบบที่ 1

การต่อหลอดไฟแบบที่ 1


_____

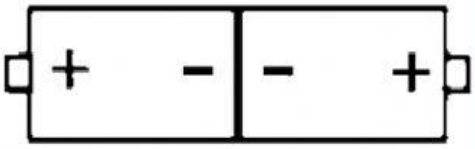

แบบที่ 2

การต่อหลอดไฟแบบที่ 2

_____

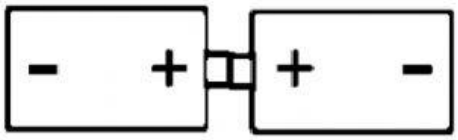

แบบที่ 3

การต่อหลอดไฟแบบที่ 3

_____

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบจากบทความสรุป เรื่อง “เซลล์ไฟฟ้าต่อได้อย่างไร” แล้วเติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมี_____เป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้า ถ่านไฟฉายจัดเป็น_____ชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ไฟฉาย นาฬิกา รถบังคับวิทยุ เซลล์ไฟฟ้ามีหลายขนาดและหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด เช่น เซลล์ไฟฟ้าแบบกระดุม เซลล์ไฟฟ้าแบบทรงกระบอก เซลล์ไฟฟ้าทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าแต่ละแบบต่างมี_____เหมือนกัน

เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะเกิดการไหลจาก_____ผ่านสายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าและไหลกลับไปสู่_____ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้า หากมีเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ เราสามารถนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันโดย_____ เราเรียกการต่อเซลล์ไฟฟ้าเช่นนี้ว่า_____

LIVEWORKSHEETS