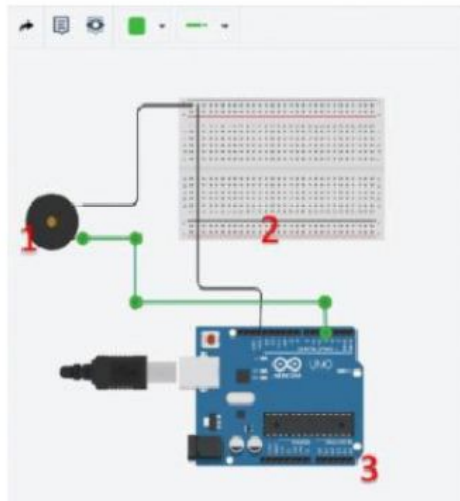


Nama: _____

Kelas: _____


Masukkan jawapan yang sesuai ke tempat kosong yang telah disediakan.

Papan reka	Papan mikropengawal	Pembas
------------	---------------------	--------



1.
2.
3.

Control	Pin	Input
Pin	Control	Pin

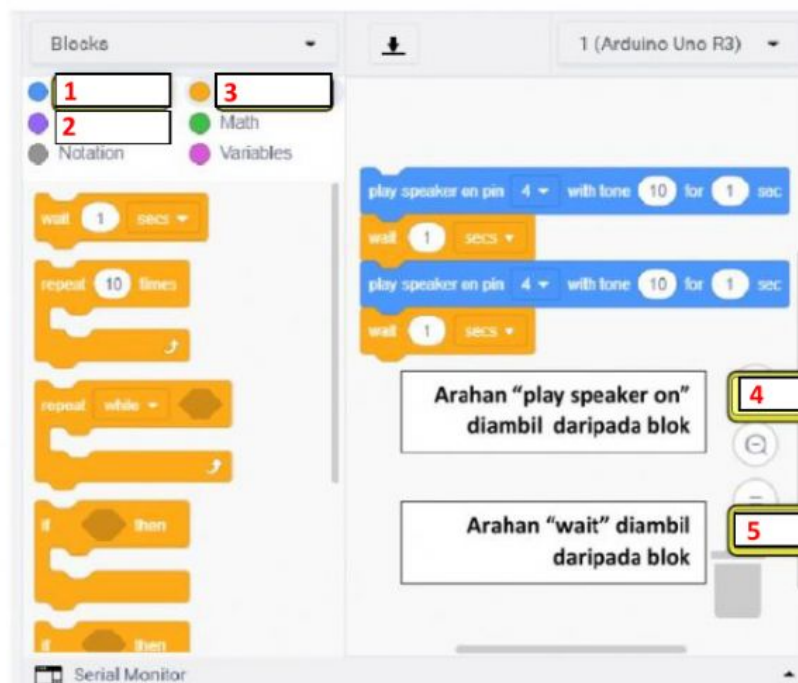

1.
2.
3.
4.
5.