PUNCA MENTOL TIDAK MENYALA

Tandakan ✔ pada jawapan yang betul

1) Mentol rosak ☐ ☐ Mentol elok

2) Suis tertutup ☐ ☐ Suis terbuka

3) Sel kering kehabisan tenaga ☐ ☐ Sel kering banyak tenaga

4) Mentol dipasang dengan longgar ☐ ☐ Mentol dipasang dengan ketat

5) Penyambungan wayar kemas ☐ ☐ Penyambungan wayar tidak kemas

6) Sel kering dipasang dengan betul ☐ ☐ Sel kering dipasang terbalik









LIVEWORKSHEETS