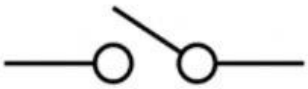
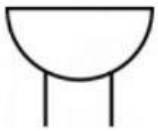
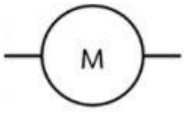
ใบงานที่ 5.1

<u>คำชี้แจง</u> ให้นักเรียนจับคู่ชื่อ และสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ชื่อ			สัญลักษณ์
สวิตซ์	☐	☐	
แบตเตอรี่	☐	☐	
บัซเซอร์	☐	☐	
หลอดไฟ	☐	☐	
ตัวต้านทาน	☐	☐	
ไดโอดเปล่งแสง	☐	☐	
มอเตอร์ไฟฟ้า	☐	☐	

ชื่อ..... ชั้น ม.4/..... เลขที่.....

LIVEWORKSHEETS