
அறிவியல் ஆண்டு 5

சரியான விடையை அடையாளம் காண்க.

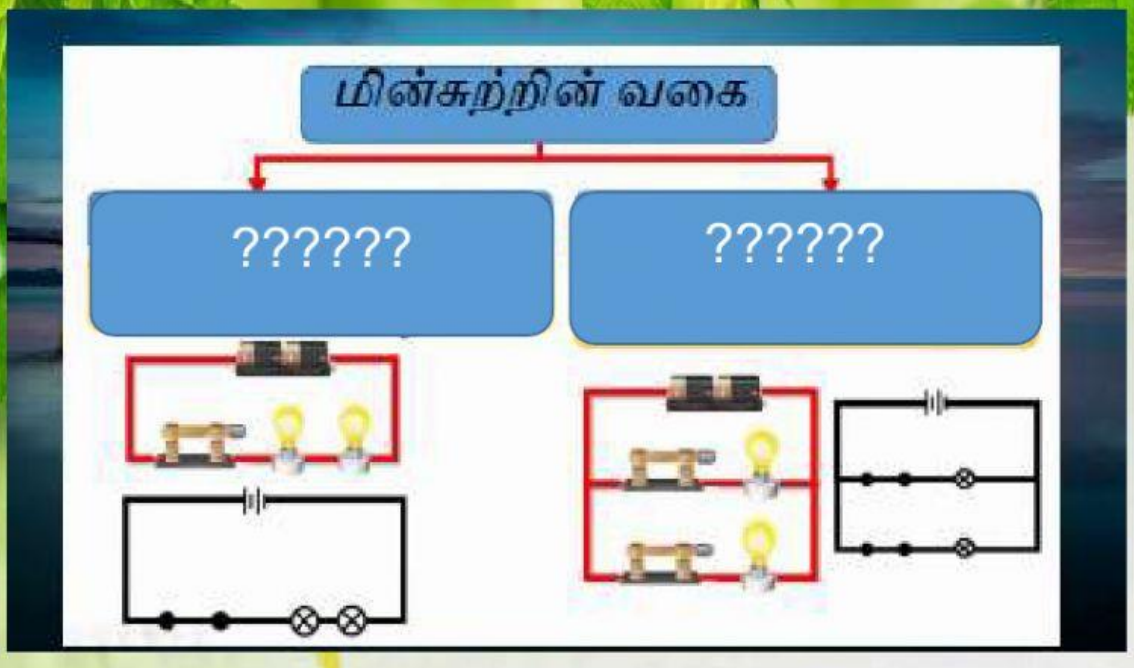

இணைகோடு மின்சுற்று

தொடர் மின்சுற்று

தன்மை	தொடர் மின்சுற்று	இணைக்கோடு மின்சுற்று
மின்சாரம் செல்லும் பாதை	1. மின்சாரம் ஒரே பாதையில் செல்லும்	1. மின்சாரம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாதையில் செல்லும்
மின்குமிழின் அமைப்பு	2.	2.
மின்குமிழின் பிரகாசம்	3.	3.
ஒரு மின்குமிழ் பழுதடைந்தால்	4.	4.

LIVEWORKSHEETS