LEMBAR KERJA PESERTA DIDK


Muatan : IPA Tema 3 Subtema 3 KD 3.4

Nama : _____ **Kelas: 6** ____ **No.Absen:** ____ **Tanggal:** _____

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !

1. Arus listik hanya akan mengalir pada rangkaian….
   A. terbuka
   B. tertutup
   C. paralel
   D. seri

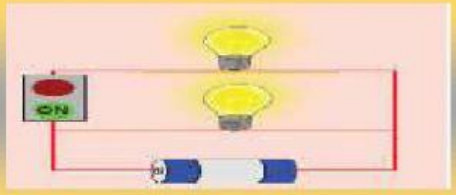2. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan….
   A. sakelar
   B. sekring
   C. piting
   D. konduktor



3. Rangkaian pada gambar merupakan contoh rangkaian….
   A. paralel
   B. seri
   C.campuran
   D. terbuka

4. Rangkaian lampu yang digunakan di rumah- rumah adalah rangkaian….
   A. seri
   B. paralel
   C. campuran
   D. sembarang

5. Rangkaian listrik yang tidak membutuhkan bamyak kabel disebut rangkaian….
   A.paralel
   B. campuran
   C. seri
   D. terbuka

LIVEWORKSHEETS