VẬT LÍ 11 PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

1

Em nối các công thức đúng lại với nhau




CĐ Dòng điện chạy trong toàn mạch	$A_{ng} = \mathscr{E}It$
Công của nguồn điện	$P = \frac{A}{t} = UI$
Điện năng tiêu thụ	$I = \frac{\mathscr{E}}{R + r}$
Công suất của nguồn	$A = U.I.t$
Công suất tiêu thụ điện	$P_{ng} = \frac{A_{ng}}{t} = \mathscr{E}I$



1

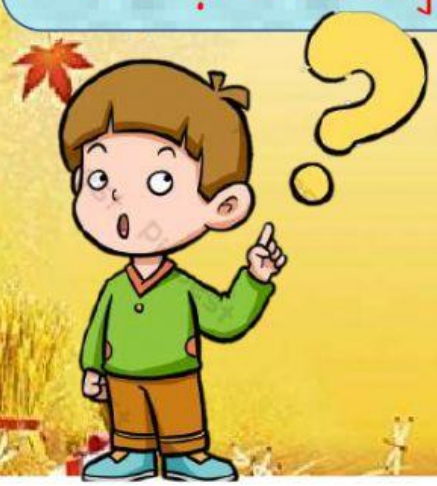Em nối các tên gọi và đơn vị đại lượng VL lại cho đúng



Cường độ dòng điện	J
Điện trở trong r của nguồn điện	A
Điện năng tiêu thụ	W
Suất điện động của nguồn	V
Công suất tiêu thụ điện	Ω



LIVEWORKSHEETS

VẬT LÍ 11 PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

3 Em Tích vào đáp án đúng

Suất điện động của nguồn điện là



$\mathcal{E} = 9V$

$U = 9V$

LIVEWORKSHEETS