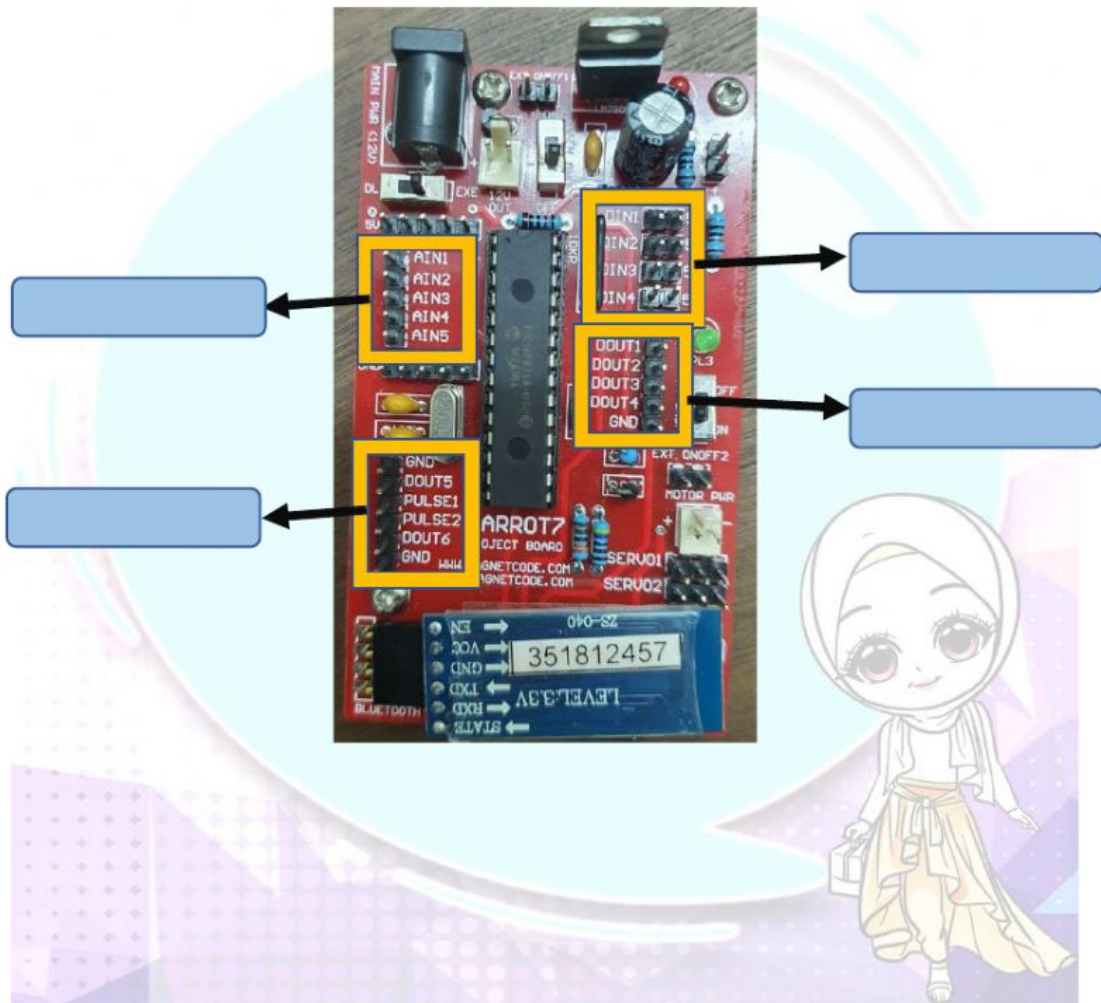


LATIHAN PENGUKUHAN MINDA 2

2.4.5 MEMBUAT PENYAMBUNGAN LITAR INPUT DAN LITAR OUTPUT KEPADA MIKROPENGAWAL

LATIHAN ①:

TENTUKAN 'INPUT ANALOG', 'INPUT DIGITAL', DAN 'OUTPUT DIGITAL' PADA GAMBAR RAJAH DI BAWAH.



Nama pelajar:

Kelas:

LATIHAN ②:

NYATAKAN PERANTI BERIKUT SAMA ADA **PERANTI INPUT ANALOG**, **PERANTI INPUT DIGITAL** ATAU **PERANTI OUTPUT DIGITAL**

- a) Diod pemancar cahaya
- b) Penderia cahaya
- c) Suis tekan tutup
- d) Penderia pergerakan
- e) Pembaz
- f) Penderia jarak
- g) Suis mikro
- h) Penderia air

