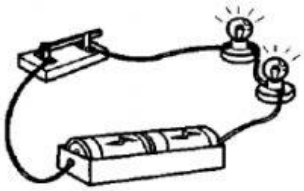
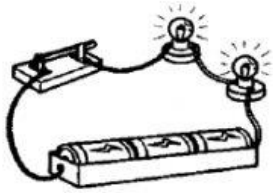
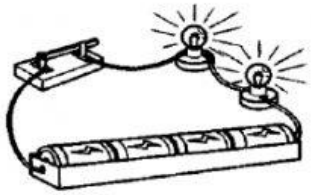
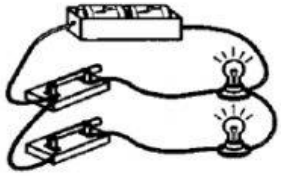
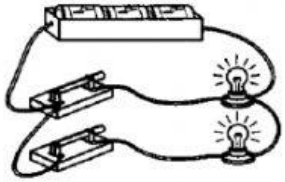
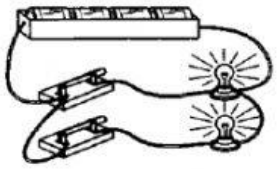
下图显示两组学生所装置的串联电路和并联电路。根据实验，写出两组电路的观察结果，然后完成句子。 SP 5.2.5

Y 组	 J 电路	 K 电路	 L 电路
Z 组	 M 电路	 N 电路	 O 电路

1. 根据 Y 组的观察结果，在下表填写“暗淡”、“明亮”、“最明亮”。

电路	灯泡的亮度
J	
K	
L	

2. 根据 Z 组的观察结果，在下表填写“暗淡”、“明亮”、“最明亮”。

电路	灯泡的亮度
M	
N	
O	



根据实验结果，在串联电路和并联电路中增加干电池的数量时，都会_____灯泡的亮度，因为两个电路的电流都加强了。

LIVEWORKSHEETS