INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS

GESTION DE AULA- Guías de Aprendizaje en el Aula Virtual

EXPERIENCIA MEDIADA: CIRCUITO ELÉCTRICO

Mediadora: Divina Rodríguez De Alba-CVA: 5°

1. Observa el siguiente Circuito Eléctrico. Luego arrastra el nombre de los componentes donde corresponda:

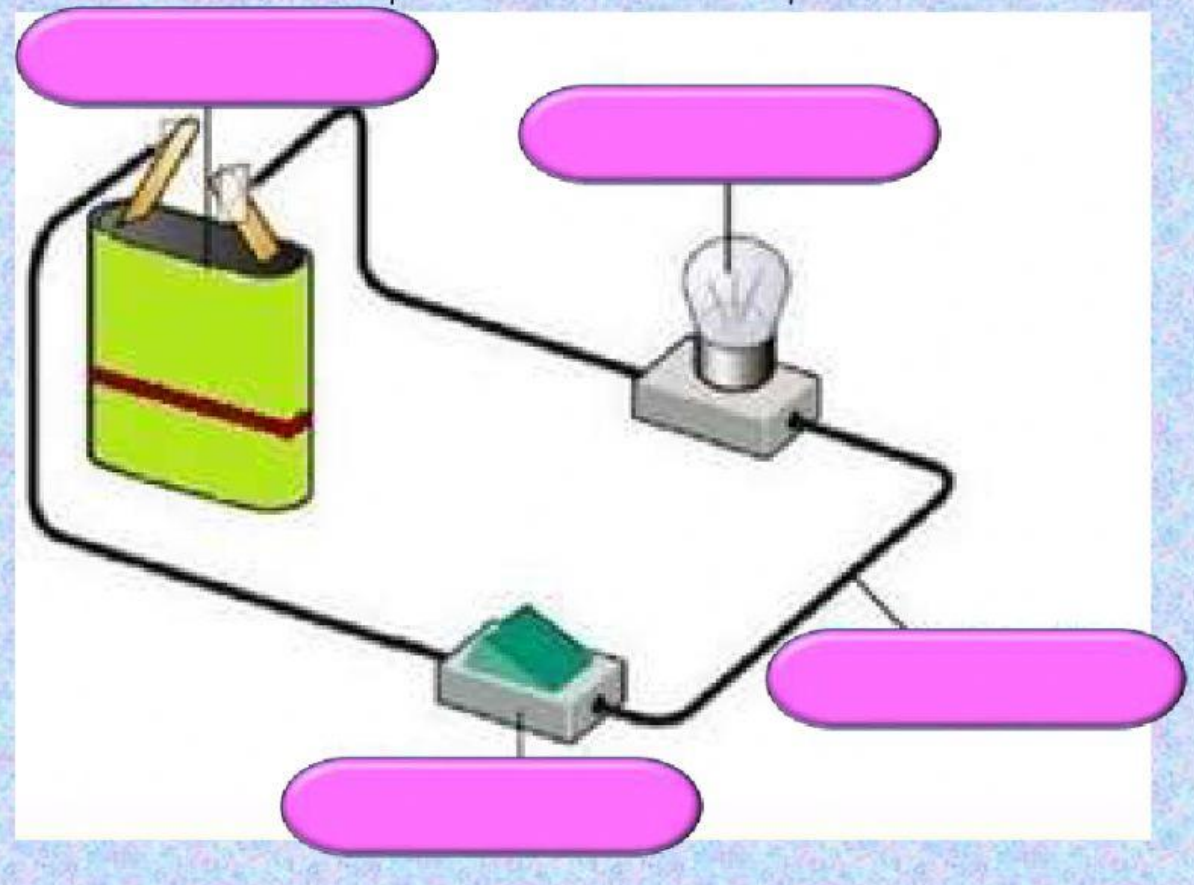

GENERADOR

INTERRUPTOR

RECEPTOR

CONDUCTOR

LIVEWORKSHEETS

2. Completa las siguientes frases:
   - La energía eléctrica hace posible que funcione gran variedad de ; esta de desplaza a través de materiales como los cables, llamados:
   - Los circuitos eléctricos se construyen con , conductores y dispositivos como un o una licuadora. Sino están conectados no hay y, por lo tanto, el foco no se y la licuadora no funciona.
3. Selecciona la respuesta correcta de acuerdo a la siguiente imagen:

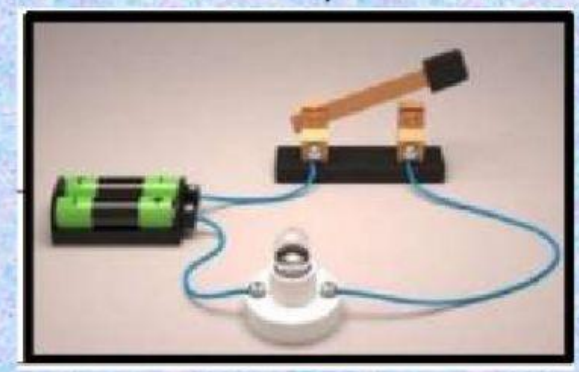

¿Porque el bombillo no enciende?

Porque faltan los cables conductores	Porque el interruptor está abierto	Porque falta la fuente de energía

4. Escoge la opción más adecuada: En la imagen del punto 1, el circuito que está presente es:

	Mixto, porque combina los dos tipos de circuito.
	Paralelo, porque las resistencias están conectadas por distintos cables.
	Serie porque las resistencias están en filas y conectadas por el mismo cable.

LIVEWORKSHEETS

5. Relaciona la imagen con su concepto:

Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica

Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica

Transforma la energía eléctrica en energía lumínica

Proporciona la energía necesaria al circuito

LIVEWORKSHEETS