الهدف	ما خواص دائرة التوصيل على التوالي؟	
اسم الطالبة - الصف		الثامن /

1 ماذا تُسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟

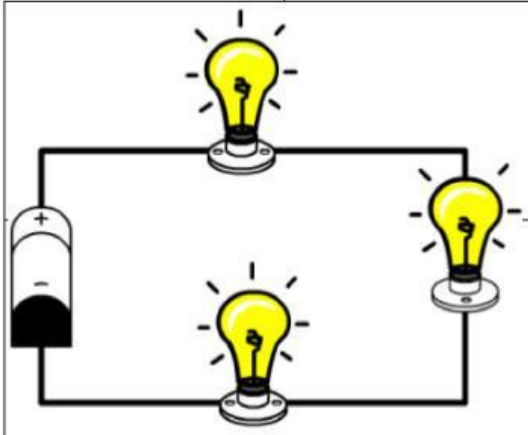

A. دائرة توالي.

B. دائرة توازي.

2 كم عدد المسارات في دائرة التوالي الظاهرة في الشكل؟

A. 1

B. 2

3 ماذا يحدث عندما يتعطل جهاز في دائرة التوالي؟

A. يستمر التيار الكهربائي بالتدفق عبر الدائرة الكهربائية.

B. يتوقف التيار الكهربائي عن التدفق عبر الدائرة الكهربائية.

C. يكون المصباح الثاني أكثر سطوعاً.

4 ماذا يحدث عندما يتعطل جهاز في دائرة التوالي؟

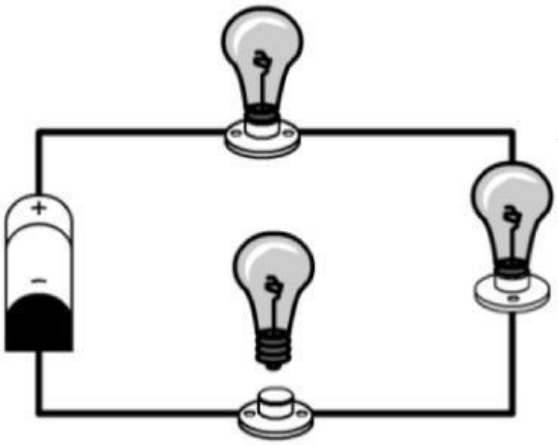

A. تستمر باقي الأجهزة الأخرى بالعمل.

B. تتوقف بعض الأجهزة الأخرى عن العمل.

A. تتوقف جميع الأجهزة الأخرى عن العمل.

5 كيف يتم توصيل المصابيح في دائرة التوالي؟

A. الواحد تلو الآخر.

B. في مسارات متفرعة.

almheiri
LIVEWORKSHEETS