
ชื่อ_____ ชั้น_____เลขที่_____

ใบงานที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้อง

หลอดไฟ	สายไฟ	สวิตซ์	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

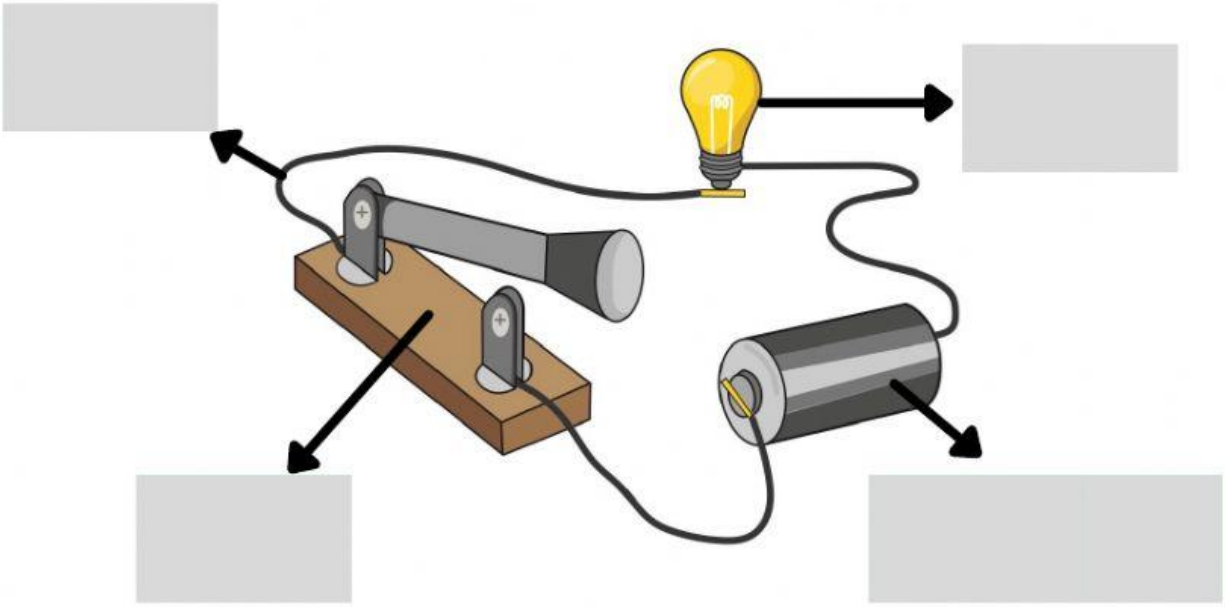

กระแสไฟฟ้า

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. กระแสไฟฟ้า คือ

2. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า เรียกว่า

   มีหน่วยวัด คือ

   สัญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้า คือ

   สัญลักษณ์ของแอมมิเตอร์ คือ

3. กระแสไฟฟ้า แบ่งได้_____ชนิด คือ 1_____ และ 2_____

4. ไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึง

5. ไฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง

LIVEWORKSHEETS

ความต่างศักย์ไฟฟ้า

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. ความต่างศักย์ไฟฟ้า หมายถึงอะไร

2. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า เรียกว่า

   มีหน่วยการวัด คือ

   สัญลักษณ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ

   สัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์ คือ

3. ใครคือผู้ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4. จงอธิบายการใช้โวลต์มิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า



LIVEWORKSHEETS