
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่อง วงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิด

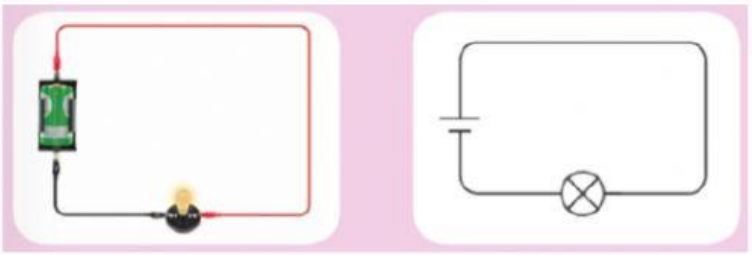

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

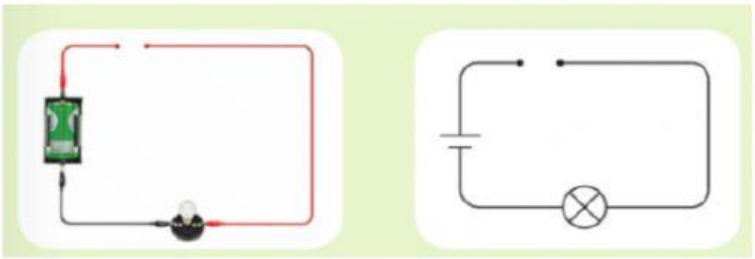ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง (วงจรปิดหรือวงจรเปิด) (4 คะแนน)





ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง (วงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง/ไม่สว่าง) (6 คะแนน)












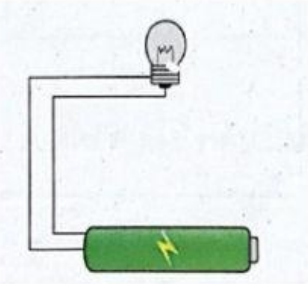

LIVEWORKSHEETS