ชื่อ-สกุล.....ชั้น ป.6/.....เลขที่.....

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ให้นักเรียนจับคู่สัญลักษณ์และความหมายให้ถูกต้อง

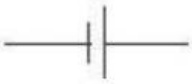

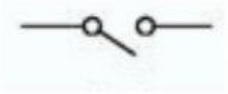

สายไฟ

หลอดไฟ

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

สวิตซ์เปิด

สวิตซ์ปิด

LIVEWORKSHEETS