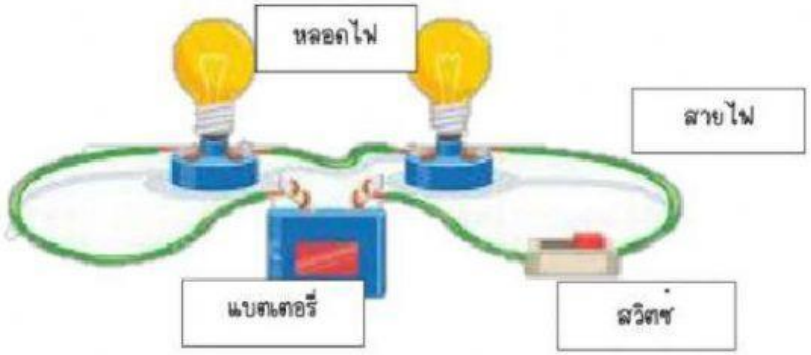


ใบงาน
เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ชื่อ-สกุล _____ เลขที่ _____ ชั้น _____

1. ให้นักเรียนเลือกสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ โดยกดคลิกแล้วลากไปเติมในช่องว่างที่มีความหมายตรงกับสัญลักษณ์นั้นให้ถูกต้อง





2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ข้อความใดถูกต้องให้พิมพ์คำว่า ถูก ลงในช่องว่าง แต่ถ้าข้อความใดไม่ถูกต้องให้พิมพ์คำว่า ผิด ลงในช่องว่าง

2.1 [ ] การต่อวงจรหลอดไฟแบบอนุกรม ถ้าถอดหลอดไฟออก 1 ดวง หลอดที่เหลือจะดับหมด

2.2 [ ] กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ ความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ และความต้านทานมีหน่วยเป็นวัตต์

2.3 [ ] การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน เป็นการต่อวงจรแบบขนาน

2.4 [ ] การต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลง

2.5 [ ] โวลต์มิเตอร์ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า


LIVEWORKSHEETS

ชื่อเล่น




3. จากแผนภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนเลือกคำตอบว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทใด


3.1

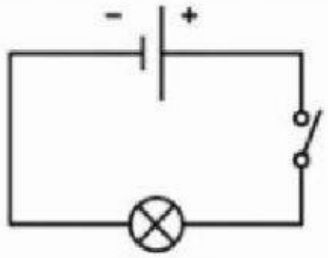


3.2

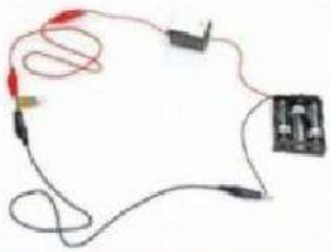


3.3

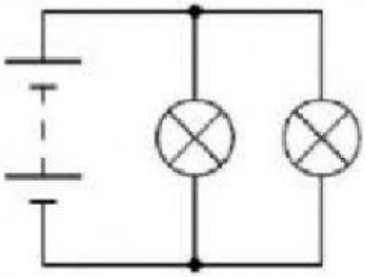


3.4

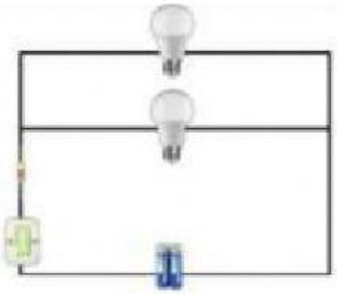

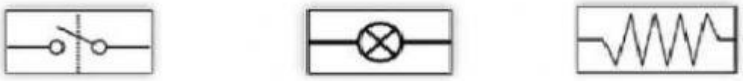4. จากแผนภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ลากไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง



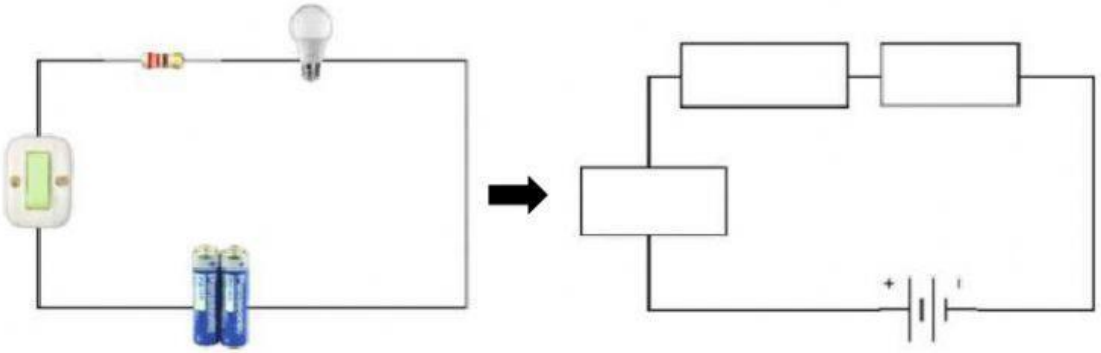

LIVEWORKSHEETS