


รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

ใบงานออนไลน์

เรื่อง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล ..... เลขที่ .....

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง นำรูปและสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ในตารางด้านซ้าย ลากมาเติมในช่องว่างด้านขวาให้ถูกต้อง

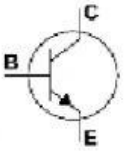รูป	สัญลักษณ์
	
	
	
	
	

ไดโอด

หน้าที่ :

รูป สัญลักษณ์

ทรานซิสเตอร์

หน้าที่ :

รูป สัญลักษณ์

ตัวเก็บประจุ

หน้าที่ :

รูป สัญลักษณ์

ไดโอดเปล่งแสง (LED)

หน้าที่ :

รูป สัญลักษณ์

ตัวต้านทาน

หน้าที่ :

รูป สัญลักษณ์

LIVEWORKSHEETS




รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

ใบงานออนไลน์


เรื่อง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อเล่น .....

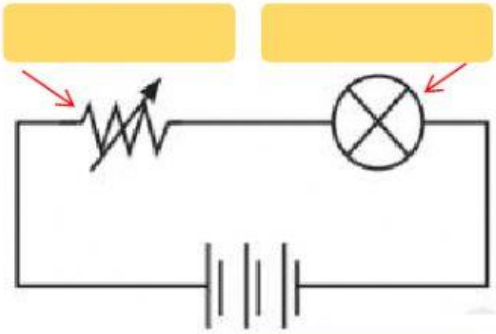
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง




การต่อวงจรแบบ

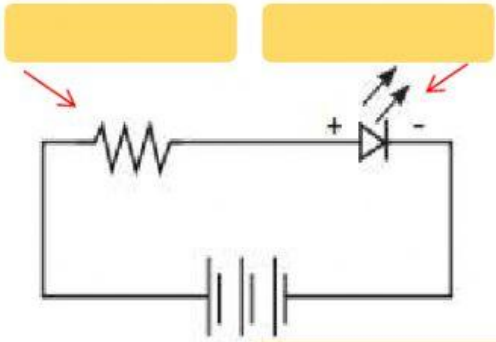


การต่อวงจรแบบ

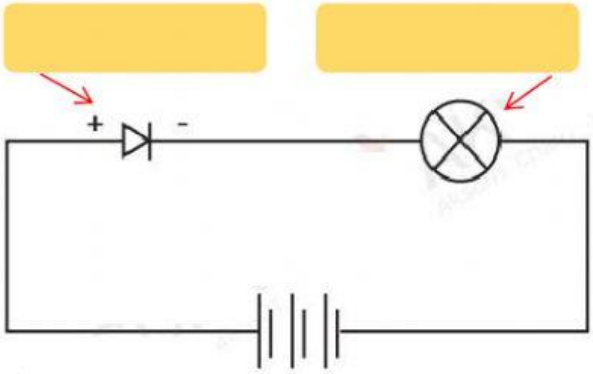


การต่อวงจรไดโอด

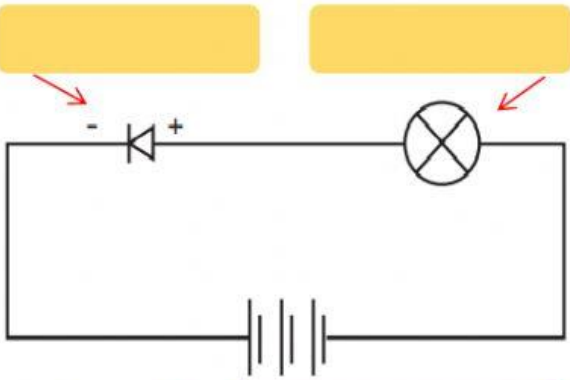

การต่อวงจรไดโอด

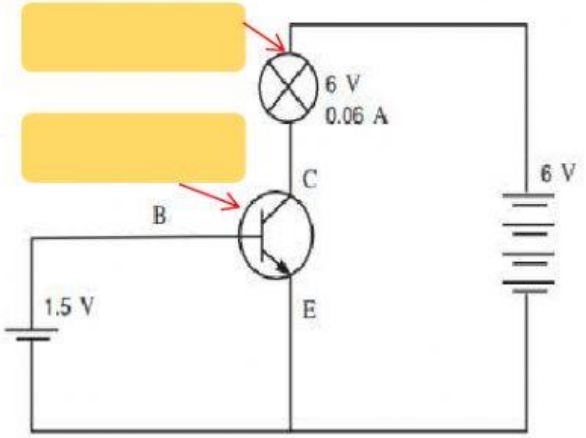

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์

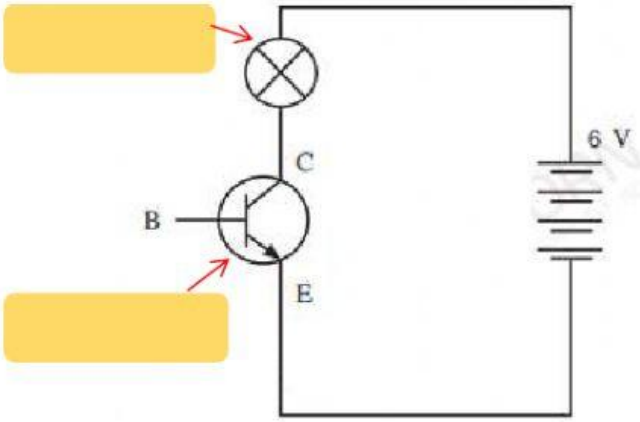

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์

LIVEWORKSHEETS