以下电路的灯泡都不会发亮,请写出灯泡不会发亮的原因。

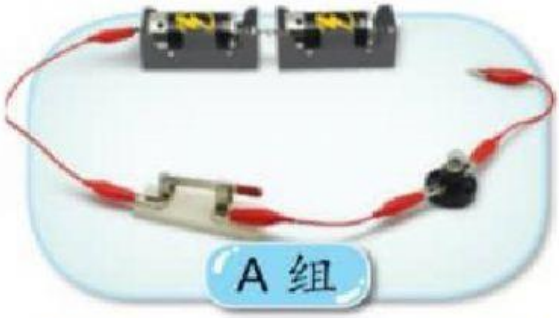

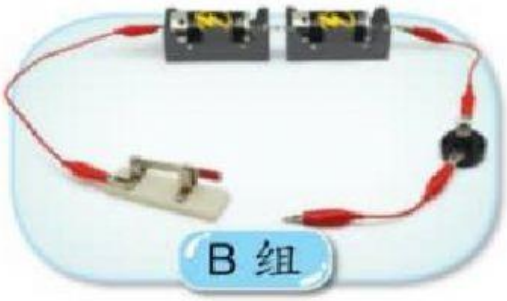

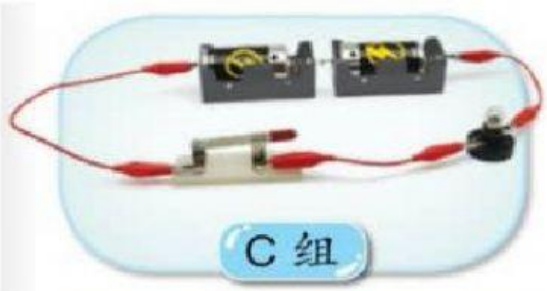

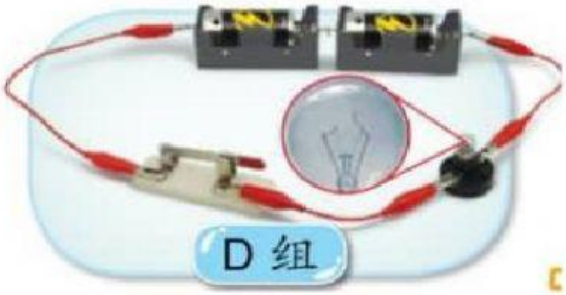

LIVEWORKSHEETS