โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร



วิชาวิทยาศาสตร์





เรื่อง วงจรไฟฟ้า





ชื่อ - นามสกุล _____ชั้น_____เลขที่ _____

****

คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง

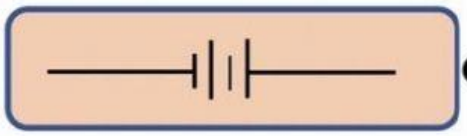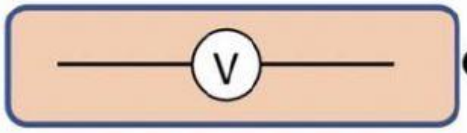1. 
2. 

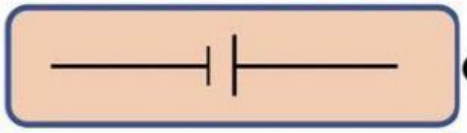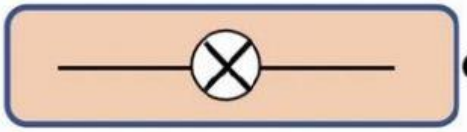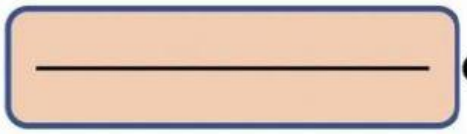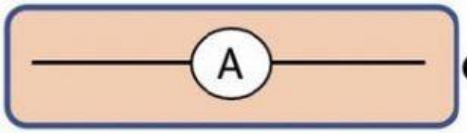3. 
4. 
5. 
6. 

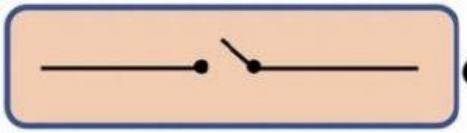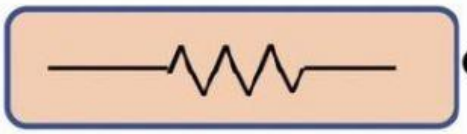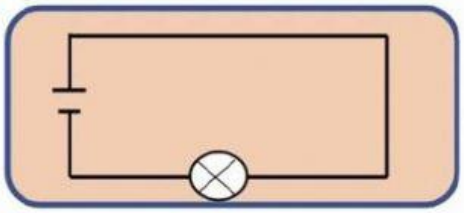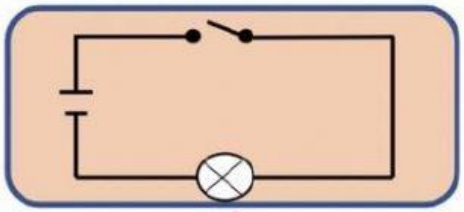7. 
8. 
9. 
10. 

	เซลล์ไฟฟ้า
	แบตเตอรี่
	วงจรแบบปิด
	สายไฟฟ้า
	สวิตซ์ไฟฟ้า
	ตัวต้านทาน
	วงจรแบบเปิด
	แอมมิเตอร์
	โวลต์มิเตอร์
	หลอดไฟฟ้า



LIVEWORKSHEETS