
Urdiera Guerrero Naomi Zoe

ELEMENTOS DE UN Circuito eléctrico

Circuito eléctrico

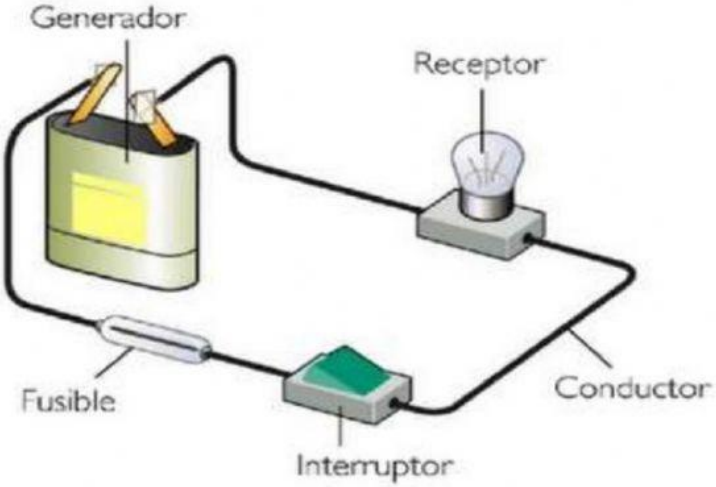

Instrucciones_: Observa la imagen y después une cada punto donde corresponda

Fusible	Son objetos de material conductor, permitiendo el flujo libre de corriente eléctrica
Generador	Dispositivo eléctrico que nos permite realizar la función de apagar/ encender y dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico
Conductor	Elemento que se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía útil
Interruptor	Es un dispositivo conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva.
Receptor	Se usa para producir y mantener la corriente eléctrica por el circuito para poder usarla después.

LIVEWORKSHEETS