
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO.

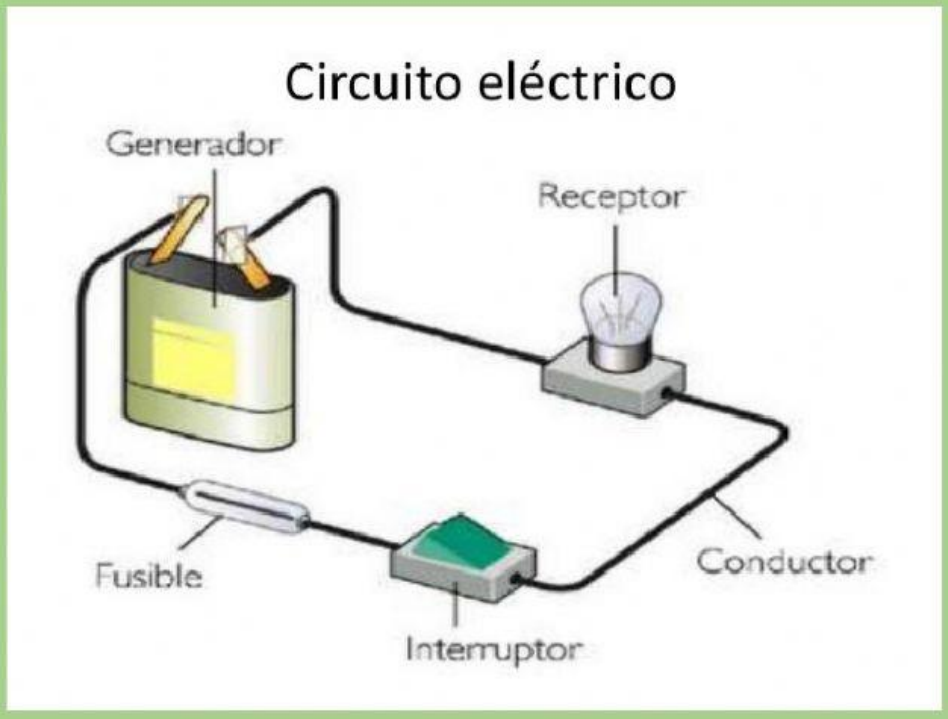Une la siguiente información de acuerdo con la imagen.



Es un componente de instalaciones eléctricas que se ve interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva

Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador

Es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.

Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor esta abierto no circulan los electrones y si esta cerrado permite su paso

Elemento capaz de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil

LIVEWORKSHEETS