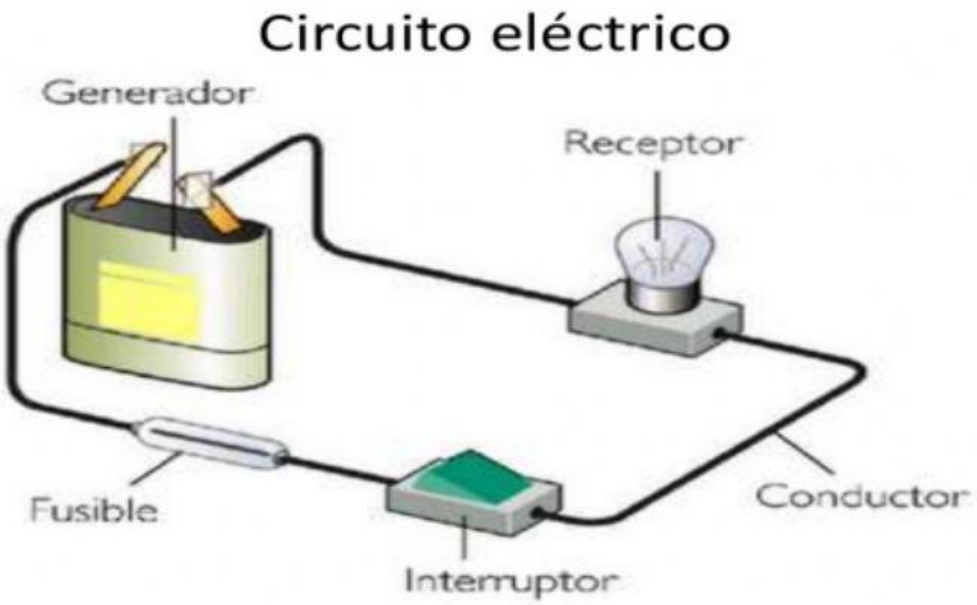
Coloca el numero en cada cuadro del elemento según corresponda.



1. Dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos.

2. Material que deja pasar la electricidad con poca resistencia.

3. Elemento capaz de aprovechar el contacto con la corriente eléctrica para producir un efecto concreto

4. Dispositivo cuyo objetivo es desviar o interrumpir la conexión eléctrica.

5. Dispositivos que contiene un pequeño trozo de alambre especial que se funde cuando la intensidad de la corriente es mayor.

LIVEWORKSHEETS