
FICHA ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

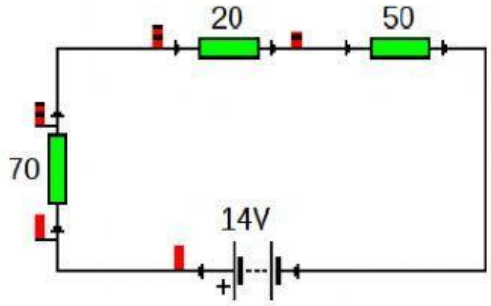
1. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

It= A

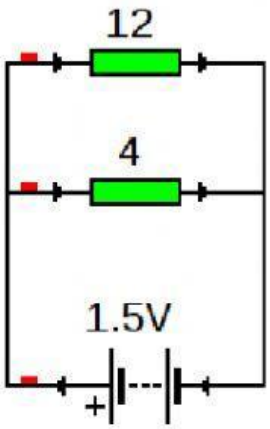
2. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

It= A

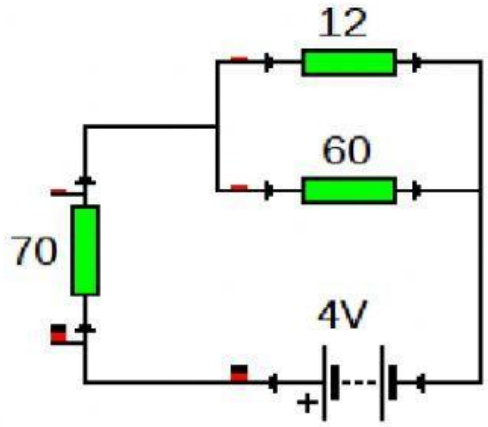3. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.




Rt= Ω

It= A

LIVEWORKSHEETS

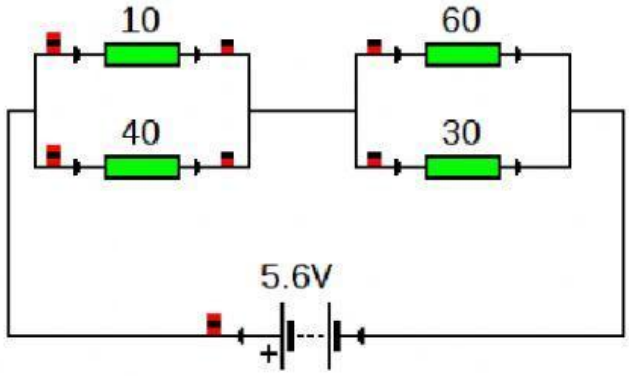4. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

It= A

LIVEWORKSHEETS