Nombre del estudiante:

1.- Completar con las palabras correctas los siguientes enunciados.

a. trayectorias	b. cerrado	c. conductor	d. electrones	e. abierto

- **Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí mediante un _____ que proporcionan una o varias _____ por los que puede circular una corriente eléctrica y así cumplir con determinado trabajo útil".**
- **La corriente eléctrica es un movimiento de _____, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen.**
- **Un circuito se conoce como _____ cuando su trayectoria está completa, es decir existe continuidad en el camino o conducción para que la energía eléctrica fluya.**
- **Un circuito se conoce como _____ cuando su trayectoria no está completa, es decir no hay continuidad en el camino o conducción para que la energía eléctrica fluya.**

2.- Seleccione el nombre que corresponde de acuerdo a cada enunciado.

Proporciona la trayectoria para que la energía circule de punto a punto dentro del circuito eléctrico.	
Permite el encendido y apagado del circuito eléctrico.	
Es aquella que proporciona la energía eléctrica para que funcione el circuito eléctrico.	
Son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía.	

LIVEWORKSHEETS