
ใบงานที่ 2.3/4
เรื่องออกแบบวงจรไฟฟ้า


https://youtu.be/OiJ9-5FFEOg

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบวงจรไฟฟ้า ให้หลอดไฟ LED จำนวน อย่างน้อย 5 ดวง กระพริบเรียงกันตามลำดับ เข้าเว็บไซต์

https://www.tinkercad.com/dashboard

(ตัวอย่างการต่อ)

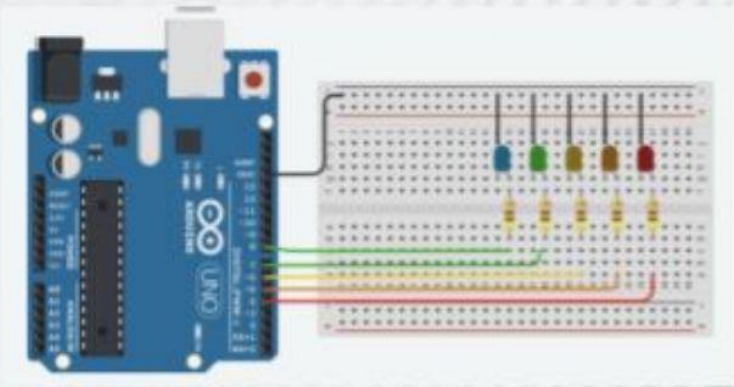

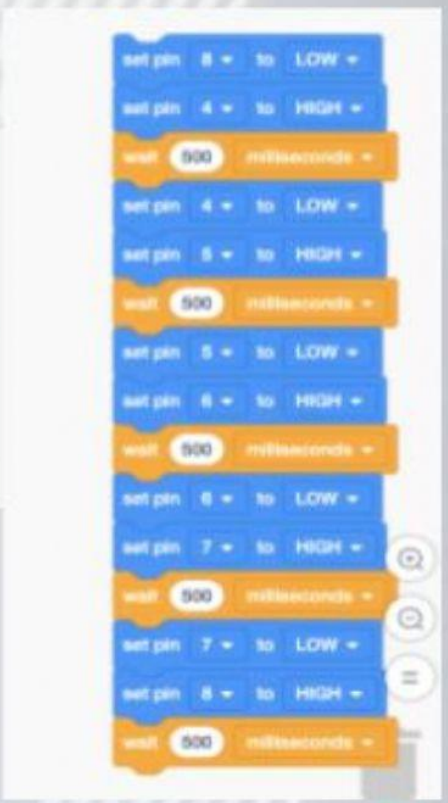

ส่งงานโดยการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว(จากการทดสอบ) เก็บใน google drive แชร์ให้ผู้มีลิงค์ดูได้ แล้วส่งลิงค์ ในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิงค์ส่งงาน

LIVEWORKSHEETS