المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة تعليم المدينة المنورة

Science · Technology · Engineering · Math

STEM

التقويم النهائي

اسم الطالبة :..... الصف:.....

الهدف : ١- مقارنة بين توصيل الدائرة الكهربائية على التوالي والدائرة الكهربائية على التوازي.

٢- وصف الدائرة الكهربائية

س١/ اختاري الإجابة الصحيحة:

١

أ-ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟

- دائرة توالي
- دائرة توازي

ب- ماذا يحدث عند ازالة أحد المصابيح؟

- لا ينطفئ المصباح الاخر
- تنطفئ جميع المصابيح

٢

أ-ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟

- دائرة توالي
- دائرة توازي

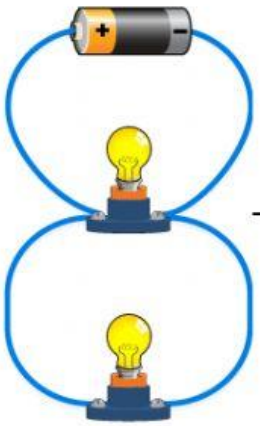

ب- ماذا يحدث عند ازالة أحد المصابيح؟

- لا ينطفئ المصباح الاخر
- تنطفئ جميع المصابيح

٣

يتحكم في فتح واغلاق الدائرة الكهربائية

تمنياتنا لكن بالتوفيق

LIVEWORKSHEETS