
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Nombre estudiante:

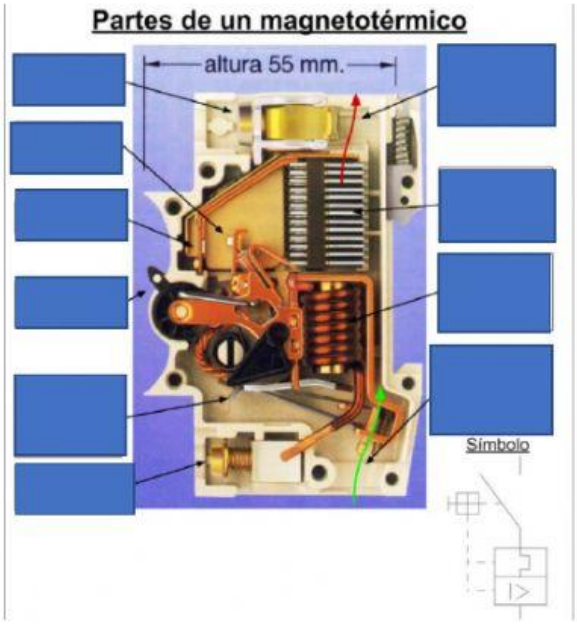Instrucciones: arrastre el enunciado que identifique cada una de las partes del interruptor termomagnético e interruptor diferencial.



Salida de aire para disipación de energía calorífica

Cámara de extinción de arco o apagachispas

Bobina de disparo magnético (cortocircuitos)

Borne de conexión

Contacto móvil (posición abierto)


Contacto fijo

Entrada de aire fresco para disipación de energía calorífica

Palanca de accionamiento


Bimetal dispositivo térmico (sobrecargas)

Borne de conexión

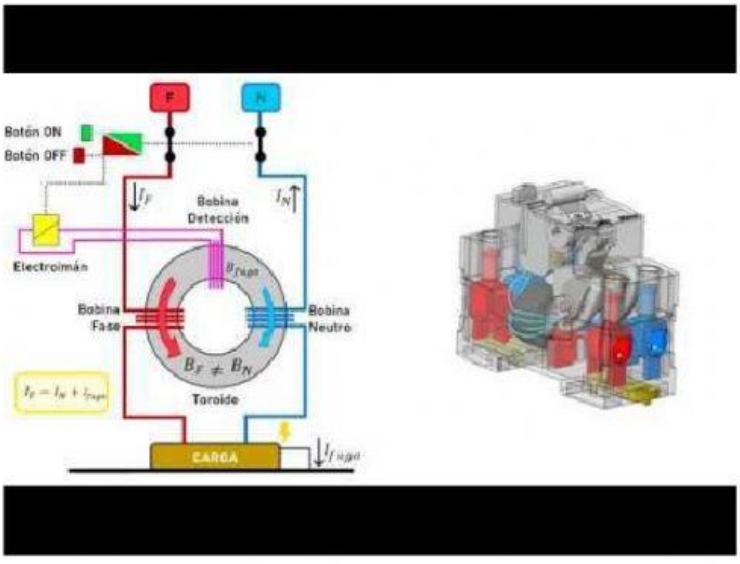

LIVEWORKSHEETS

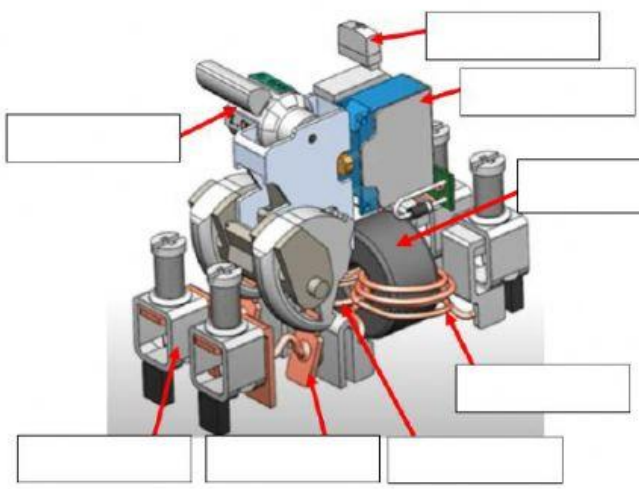Identificar cada una de las partes del interruptor diferencial, arrastrando el enunciado que le identifica.



Contactos fijos

Contactos móviles

Núcleo toroidal

Bobina de fase

Bobina de neutro

Bobina de detección

Botón de prueba

Mecanismo de disparo

Electroimán

Bobina Detección


Bobina Fase

Bobina Neutro

Toroide

Resistencia de prueba

Botón de prueba

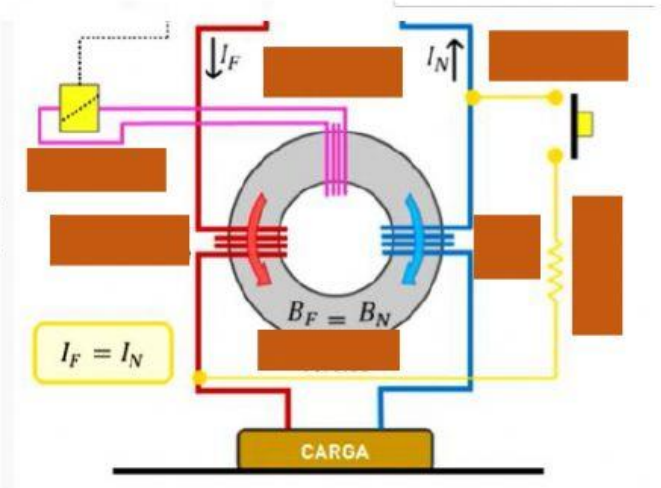

LIVEWORKSHEETS