CIRCUITOS ELECTRICOS

Verdadero o Falso

1. Los electrones son cargas negativas. _____
2. El voltaje son los materiales que conducen la electricidad. _____
3. Un circuito eléctrico puede ser abierto o cerrado. _____
4. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que recorren un conductor. _____
5. La resistencia es la oposición al flujo de los electrones. _____
6. Los materiales conductores aislan el paso de las corrientes eléctricas, ejemplo la madera. _____

Uní con flechas cada componente de los circuitos

GENERADOR	transforman la energía eléctrica a otro tipo de energía
CONDUCTORES	transportan la energía eléctrica del generador a los receptores
RECEPTORES	permiten controlar el paso de la corriente eléctrica por el circuito.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	Se ubica delante de algunos elementos del circuito eléctricos para protegerlo.
ELEMENTOS DE MANIOBRA	Genera la energía eléctrica para poner en movimiento los electrones.

Ubica cada componente con su símbolo

conductor	lámpara	interruptor	motor	batería

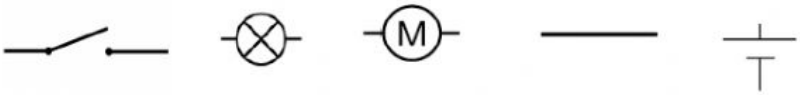

LIVEWORKSHEETS