
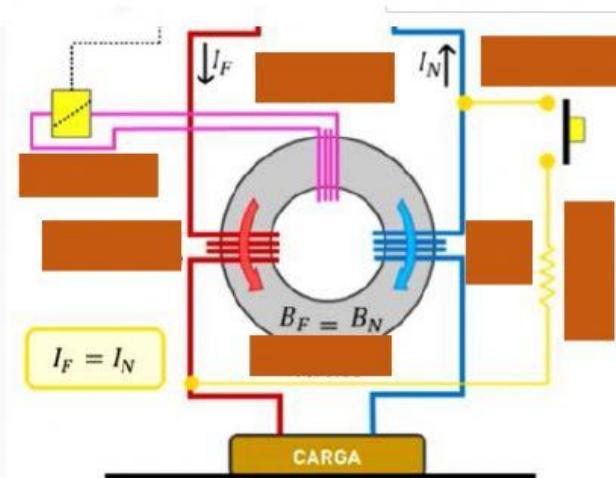


TAREA FINAL INSTALACIONES ETAPA 1


Nombre estudiante:

Instrucciones: Realizar lo que se le pide en cada apartado

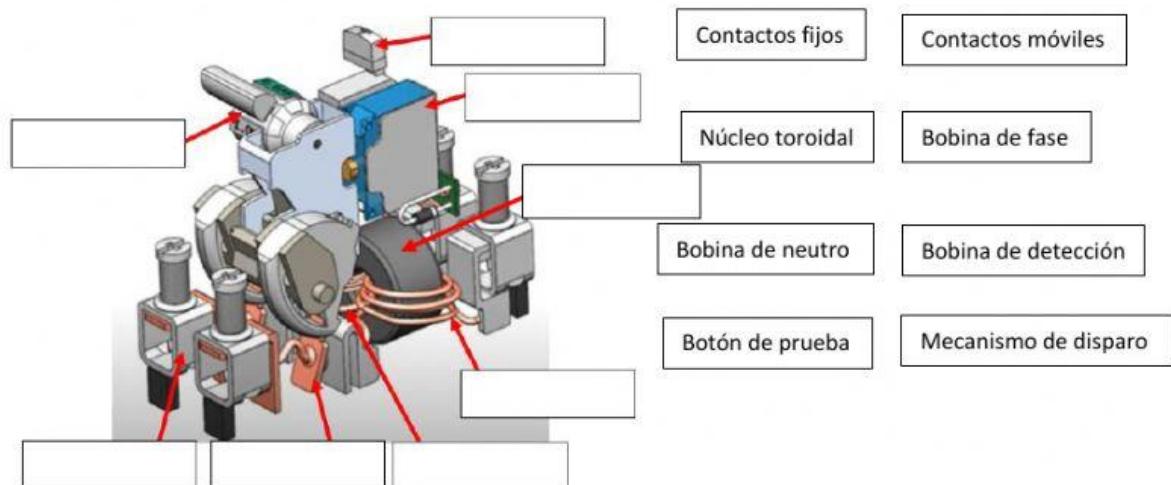- 1) Identificar cada una de las partes del interruptor diferencial, arrastrando el enunciado que le identifica.



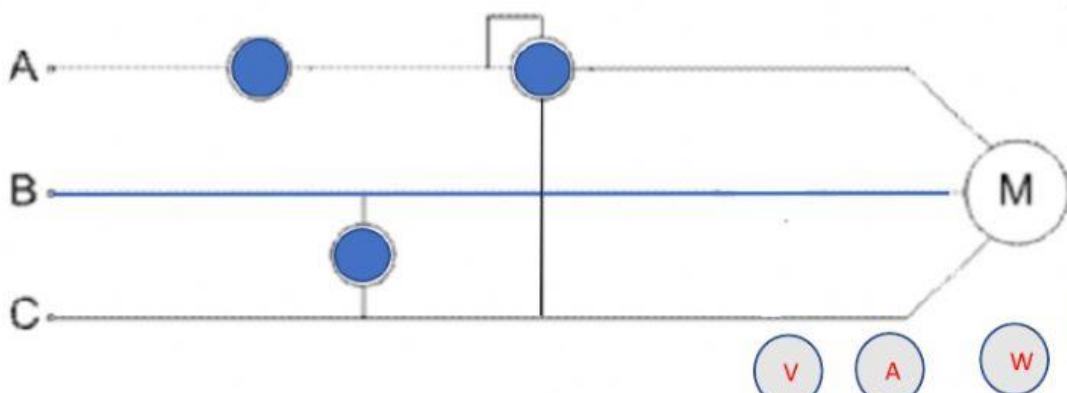2) En el siguiente circuito identifique cada uno de los instrumentos, arrastrando la correspondiente magnitud medida según su conexión.



3) identificar cada instrumento de medición o accesorio, arrastrando el nombre que lo identifica.



Transformador de intensidad

Cofímetro o Fasímetro

Multímetro analógico

Multímetro digital

Amperímetro analógico

Frecuencímetro analógico