
Circuito Eléctrico

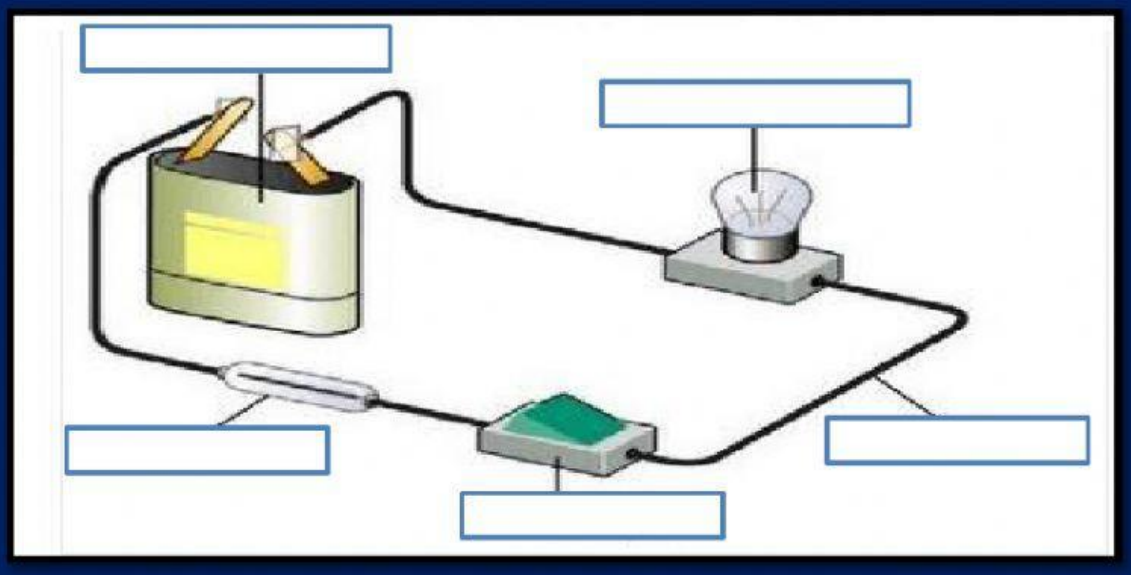1_Seleccionar y arrastrar las partes del circuito a su lugar correspondiente



Control	Receptor	Protección	Conductor	Generador

2_Unir con flecha las siguientes palabras con sus respectivas definiciones:

Son los elementos que le proporcionan la energía al circuito	Control
Es el medio por el cual la energía circula por el circuito	Generador
Son elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica	Protección
Son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito	Conductor
Son dispositivos que protegen al circuito y al operario	Receptor

LIVEWORKSHEETS