COMPUERTAS LÓGICAS

Nombre estudiante:

Instrucciones: Complete las siguientes de la verdad de acuerdo a la compuerta que se le indica.

COMPUERTA AND

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

COMPUERTA OR

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

COMUPUERTA NAND

A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

COMPUERTA NOR

A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

LIVEWORKSHEETS