

ไดโอด


ต่อตามวงจร การต่อแบบใดไฟติดได้

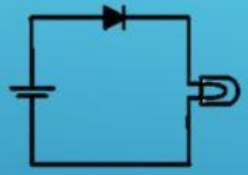


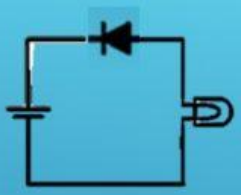

ไดโอดเปล่งแสง

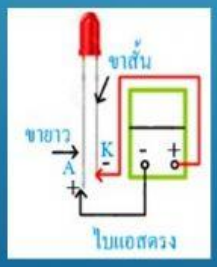ต่อตามวงจร มิเตอร์แสดงค่าอะไร ระหว่าง 0 โอห์ม และ หาค่าไม่ได้



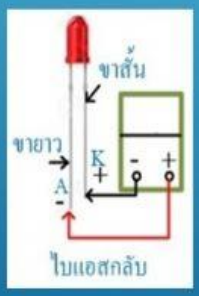

ชื่อ- นามสกุล

เลขที่

LIVEWORKSHEETS