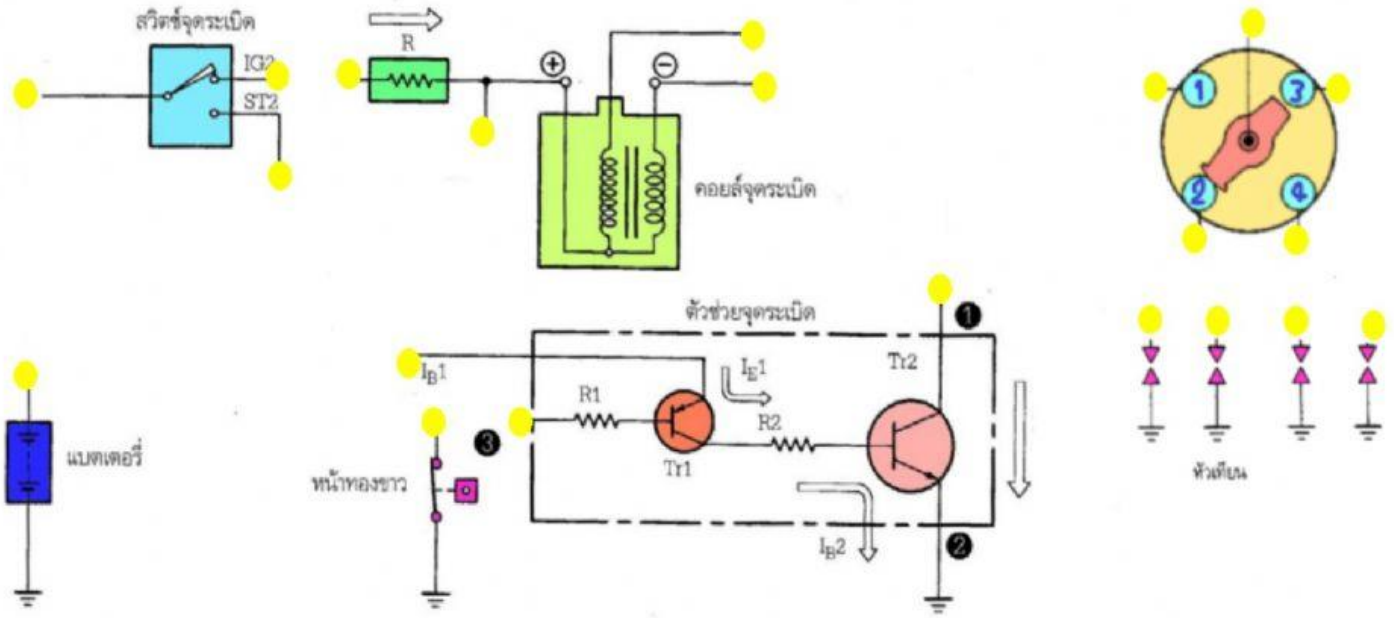
# จงต่อวงจร จุดระเบิด รถยนต์ แบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์




**ชื่อ-สกุล** _____ **เลขที่** _____

LIVEWORKSHEETS