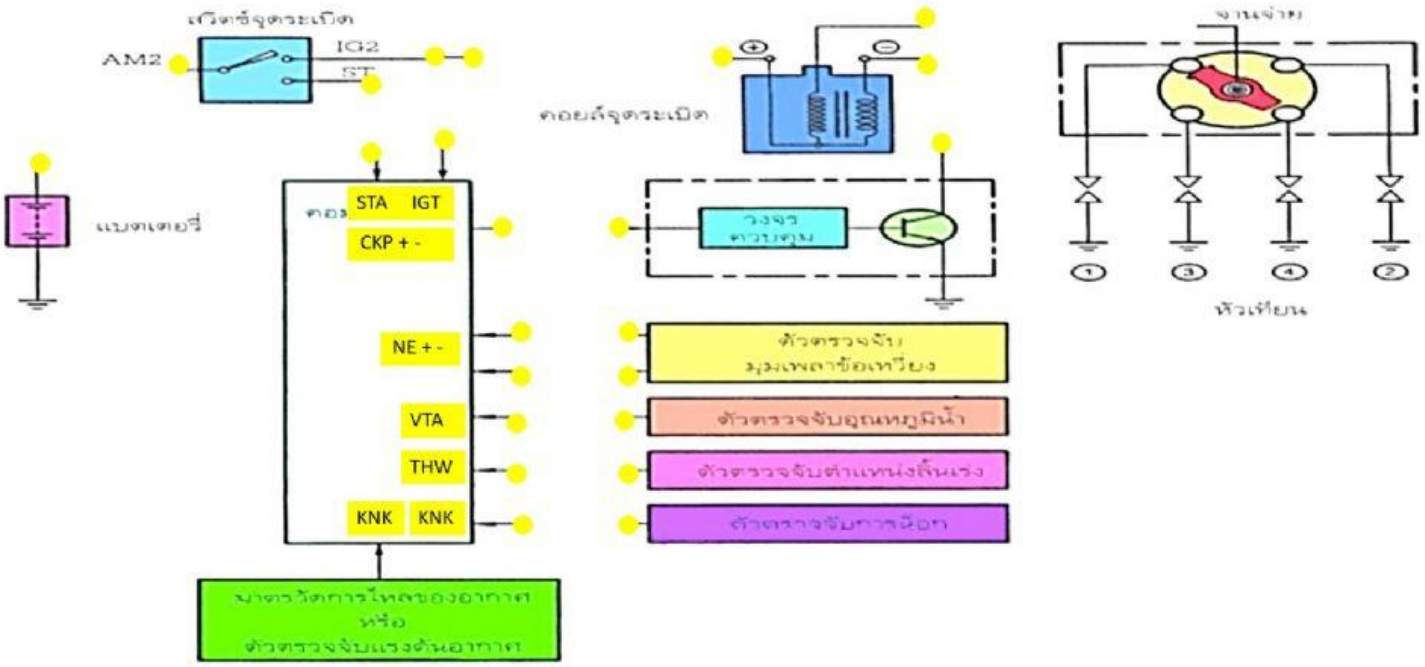
จงต่อวงจร จุดระเบิด รถยนต์ แบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์



ชื่อ-สกุล _____ **เลขที่** _____

LIVEWORKSHEETS