

Circuitos Eléctricos

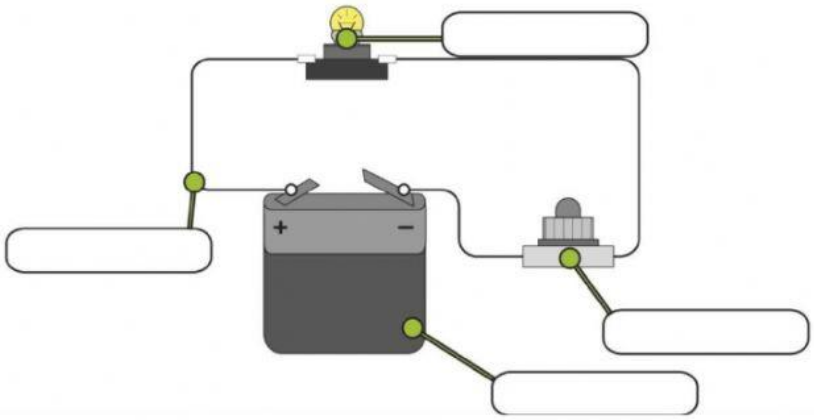1. Observa el siguiente circuito eléctrico y completa la imagen con los nombres de sus componentes. Para eso arrastre el nombre al espacio correspondiente.




Fuente de voltaje	Bombilla	Conductor	Interruptor

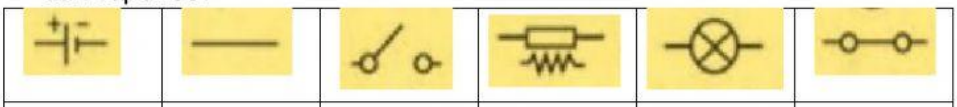2. Observa la siguiente imagen, donde se observa el símbolo de cada componente del circuito eléctrico y conéctalo con el nombre según corresponda.



Fuente de Voltaje	Resistencias	Cable o conductor	Bombilla	Interruptor cerrado	Interruptor abierto

3. Observa y une.

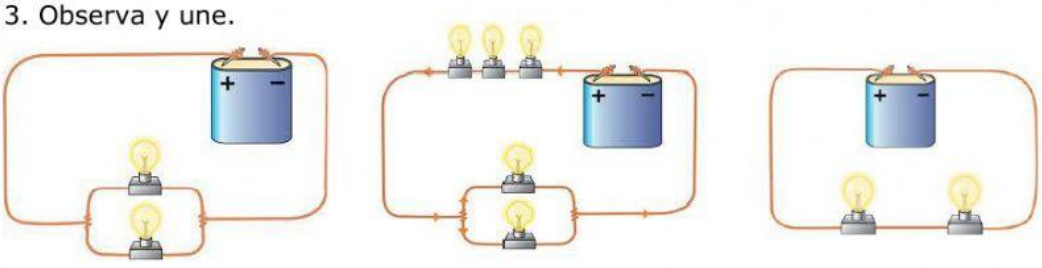

Circuito Paralelo	Circuito Serie	Circuito Mixto

LIVEWORKSHEETS