EVALUACION DE FÍSICA

CORRIENTE ELÉCTRICA

1. **Complete:**

   Cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo: _____

2. **Complete:**

   Elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica_____

3. **Seleccione:**

   Elemento que abre o cierra el circuito, de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica:

   Receptor Interruptor Generador

4. **Seleccione:**

   Resistencia eléctrica de un conductor que tiene la unidad de sección y la unidad de longitud

   Resistividad Resistencia Sección del Cnductor

5. **Enlazar correctamente:**

Diferencia de Potencial	Trabajo necesario para transportar la unidad de carga desde un punto a otro
Intensidad de Corriente	Cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo.
Resistencia Eléctrica.	Magnitud física que indica la dificultad que ofrece el paso de la corriente eléctrica

6. **Ubique donde corresponde**

Intensidad de corriente es igual para Ambos Diferencia de potencial aplica-da se reparte entre estos elementos	Intensidad de corriente se reparte entre ellos. La diferencia de potencial es la misma en ambos

Conexión en Serie Conexión en Paralelo

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS