

ورقة عمل الوحدة الأولى
الدرس الأول: تمثيل البيانات



تقنية رقمية ١-١




اسم الطالبة :

السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة :

١- يتكون نظام العد الثنائي من	١٠	١٠٠	١٠٠٠
٢- لتمثيل النص في الحاسب نستخدم	نظام الألوان	نظام الترميز	نظام الكتابة
٣- دائرة إلكترونية تستقبل قيمة مدخلة واحدة أو أكثر وتنتج قيمة واحدة	المعالج	البوابات المنطقية	الترانزستورات
٤- عنصر إلكتروني يعمل بناء على مستوى إشارة الجهد الداخل إليه فيعمل إما موصلًا للتيار الكهربائي أو كمقاومة تمنع مرور التيار.	البوابات المنطقية	المعالج	الترانزستورات
٥- تشغل وظائف المعالجة المركزية وتدير مهمة واحدة في كل مرة	وحدة معالجة الرسومات	وحدة المعالجة المركزية	وحدة الذاكرة

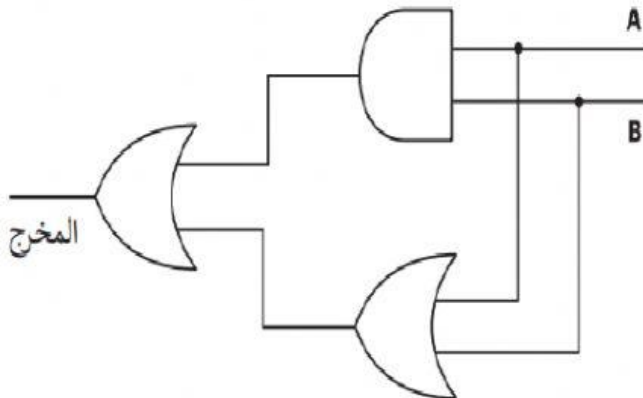السؤال الثاني: اختاري المخرج الصحيح للدائرة التالية:



المخرج	مدخل B	مدخل A
	0	0
	1	0
	0	1
	1	1

المعلمة : عهود الحربي