
1º STI – SIST. DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
"EOS" TEMA1: RESISTENCIAS 3 circuito mixto
Nombre: .....

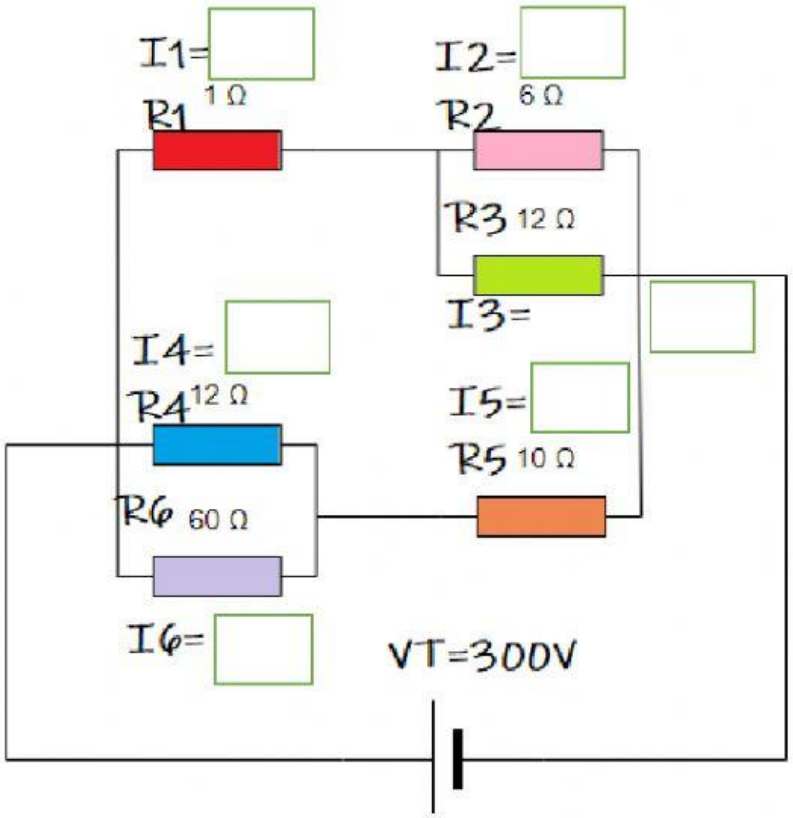Calcula los valores de las intensidades de las resistencias




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 12,5A | 40A | 2,5A | 20A | 60A |

LIVEWORKSHEETS