
LÓGICA PARA INFORMÁTICA

ACTIVIDAD 1: CIRCUITO ELÉCTRICO-TABLA DE VERDAD.

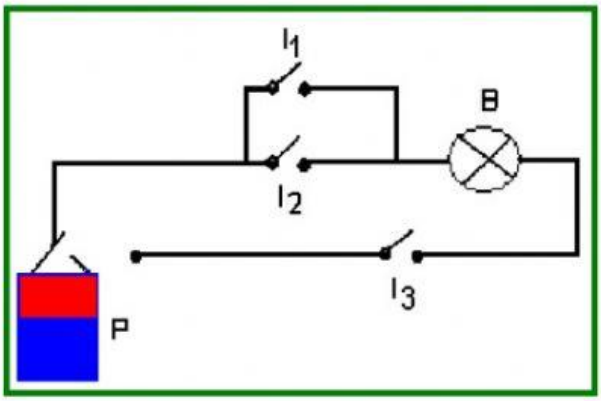Registrar en la tabla las diferentes combinaciones posibles que ocurren en el siguiente circuito eléctrico.



NOTA: "0" representa NO pasaje de corriente eléctrica y "1" pasaje de corriente eléctrica.

TABLA

Combinaciones posibles	P	I_1	I_2	I_3	Bombilla
1	0	0	0	0	0
2	0				
3	0				
4	0				
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				
9	1				
10	1				
11	1				
12	1				
13	1				
14	1				
15	1				
16	1	1	1	1	1

LIVEWORKSHEETS